

“시이퀀스回路의

故障診斷 要領”

(4)

2. 시이퀀스圖를 읽는 方法

2.2 展開接續圖를 읽는 方法(繼續)

一般產業用機器의 시이퀀스圖를 그리려면 KS C 0102 및 0103을 사용한다.

KS規格에서는 電氣系統의 構成이나 動作 및 機器나 裝置의 機能을 表示하는데 있어 積 볼(圖記號)나 文字記號를 使用하고 있다.

특히 文字記號는 이에 對應하는 外國語로 로마字의 大文字를 組合하여 表示하고 있기 때문에 機器, 器具 및 이들의 機能을 아는데 매우 便利하다.

여기에서 KS 규격중 시이퀀스圖에 흔히 使用되고 있는 圖記號, 文字記號等을 表2-2에 提示하였으므로 參考하기 바란다.

다음에 三相誘導電動機의 Y-△始動 시이퀀스回


路를 KS規格에 依해 그리면 그림2-4와 같다.

이回路의 動作順序는 縱書 시이퀀스圖이므로 시이퀀스圖의 左側에서 順次로 動作하여 간다. 그動作을 살펴보면 그림2-5와 같다.


이와같이 시이퀀스圖를 읽으려면 먼저 시이퀀스圖에 그려진 積 볼(圖記號), 文字記號를 理解하고 다음에 시이퀀스圖가 縱書시이퀀스圖인가 橫書시이퀀스圖인가에 따라 그 動作을 쓰는順序가 다르므로 注意를 하여야 한다.

一般的으로 시이퀀스圖는 電氣機器 및 電氣回路는 休止하고 있고 또한 모든 電源이 잘라지고 있으며 手動動作의 것은 손을 뻔 狀態로 表示되어 그動作은 左側 또는 上側에서 부터 順次로 動作하여 가는 것으로 그려져 있다.

그러나 시이퀀스制御의 各段階에서의 機器의 動

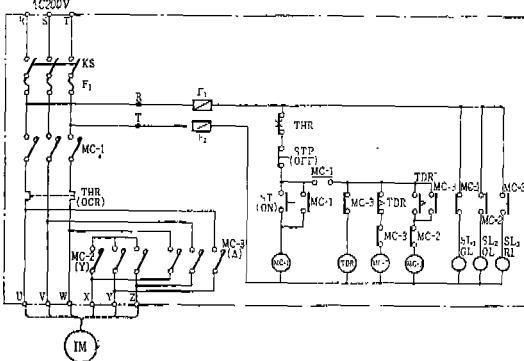

〈그림 2-4〉 三相誘導電動機 Y-△始動回路의 시이퀀스圖

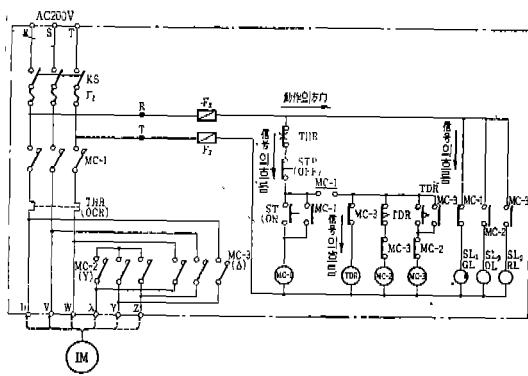

〈그림 2-5〉 縱書시이퀀스圖의 信號의 流

〈表 2-2〉 KS 規格의 심볼 및 文字記號

文 字 記 号 (KS C 0102)	電 機 記 号 (KS C 0102)	文 字 記 号 (KS C 0103)
나이프스위치 (커버付 나이프스위치)		KS(開閉ナイ フススイッチ) 는 發止。
配線用遮断器		MCB
퓨 우 즈		F
포시버튼스위치 (누름단축스위치)		BS
重 量 開 離 器		MC
音 用 電 磁 코일		
輔助繼電器 코일		R(繼電器) AUX-R (補助繼電器)
時 限 電 器 및 時限動作 接 点		TDR
熱動 電流 繼電器의 하이터		THR(熱動器)
下 下 灯		SL
端 子 盒		TB
功 力 스위치		PRS
리비트스위치		LS
전환개폐기		COS
制御器 指示 (드림形 또는 iform)		CTR(制御器)

作順序나 現象을 文章으로 表示하는 것은 어렵고
또한 煩雜하다.

이와같은 경우에는 時間의 變化를 알기 쉽고 또
時間의 變化를 表示하기 위하여 動作時間을 基準으로 한 図面이 있다.

이와같이 機器나 器具의 相互動作 關係를 時間의
으로 表示한 것을 “動作順序表” 또는 “타임·차아트”라 부른다.

처음 그림 2-6에 表示된 回路의 動作을 타임·

차아트로 表示하면 그림 2-7과 같다.

이와같이 타임·차아트는 그림 2-7에서 보는 縱軸에 시이퀀스 回路에 使用되는 器具 및 機器를 動作順으로 늘어놓고, 橫軸에는 時間을 表示하여 시이퀀스回路의 各器具 및 機器의 動作을 時間의으로 表示한 것이다.


複雜한 動作을 하는 시이퀀스回路에서는 이 타임·차아트가 重要한 役割을 한다.

3. 시이퀀스回路의 읽는 方法


故障이 생긴 시이퀀스回路를 修理工하여면 시이퀀스回路를 보는 것으로는 안되어 實際로 回路를 더듬고 理解하고 判断할 必要가 있다.

이를 為하여는 基本的인 知識을 품에 익혀 그後는 이들의 基本的 知識을 基礎로 하여 應用하여 각己 自己가 좋아하는 追跡方法으로 回路圖를 보면 되며 最初부터 複雜한 回路를 읽는다는 것은 無理이나 몇번 그 經驗을 쌓으므로서 複雜한 回路圖도 읽을 수 있게 되는 것이다.

여기에서는 基本的인 回路를 使用하여 具体的인例를 들어 보기로 한다.

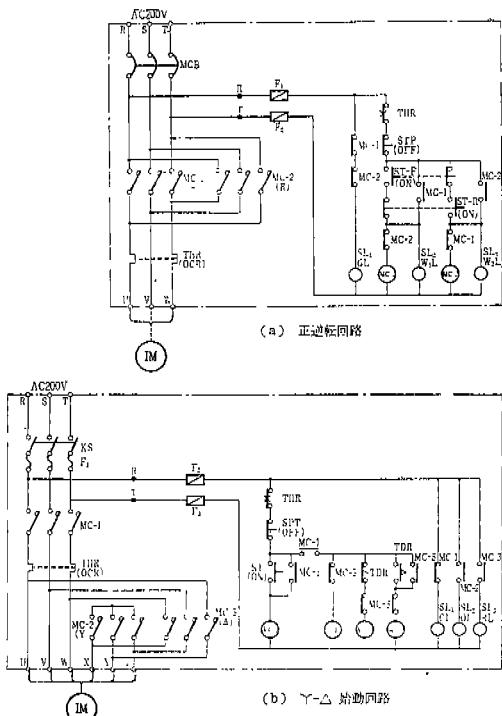

〈그림 2-6〉 시이퀀스回路

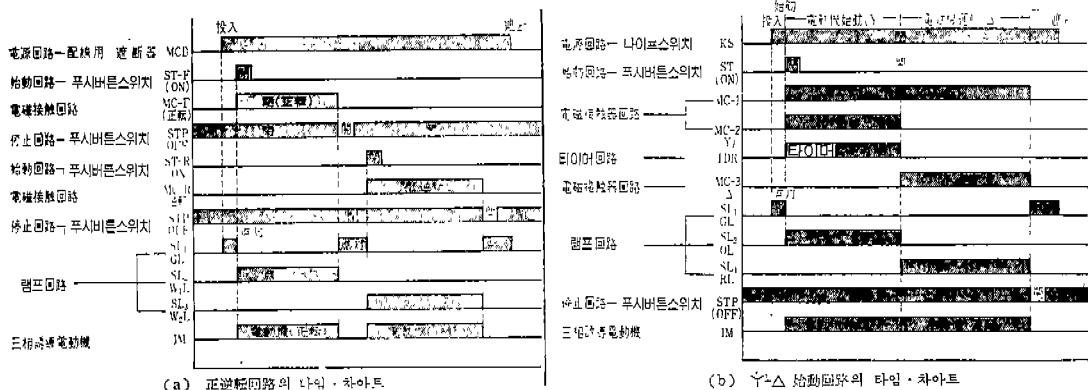


〈그림 2-7〉 타임·차아트

[注意] 回路의 화살표시는 電流의 方向을 表示한 것은 아니고、回路를 奏하는데 있어 便利하도록 불인 것이다。


【動作順序 ①】 ◎ 나이프스위치를 投入한다.

◎ 表示燈 SL₁, GL₁ 이 點燈하여 電源스위치가 閉路된 것을 表示함

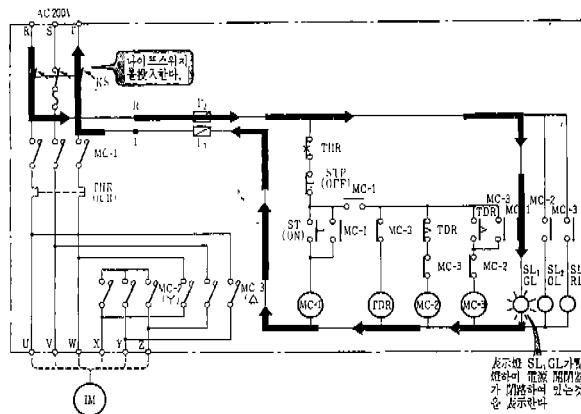

【動作順序 ②】 ◎ 始動用 푸시버튼스위치 ST 를 누른다.

◎ 푸시버튼스위치는 自動復歸이므로 손을 떼면 원위치로 돌아간다.

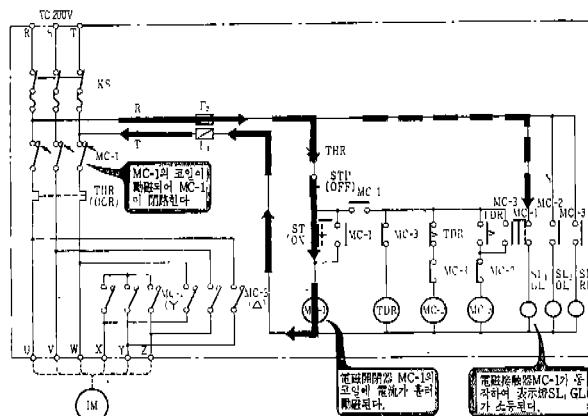

(註) 點線으로 表示한 接點記號는 動作하기 前의 位置를 表示한다.

前述한 바와같이 시이퀀스回路圖는 電氣機器 및 電氣回路는 休止하고 있고 또한 모든 電源이 갈라진 狀態에서 手動動作의 것은 손을 뗀 狀態로 表示되어 있다.

그 動作은 縱書 시이퀀스 圖는 左側에서부터, 또 橫書시이퀀스 圖는 上側에서부터 順次로 動作하여지는 것으로 그려진 경우가 많다.

여기에서 Y-△ 始動回路 및 正逆轉回路의 시이퀀스圖를 例를 들어 具體的으로 그 動作順序의 次를 說아 보자.

