

技師會員을 爲한 理論과 實務


시이퀀스實用回路의 配線과 組立 ⑯

11. 3 相誘導電動機의 Y-△始動回路 의 實裝法

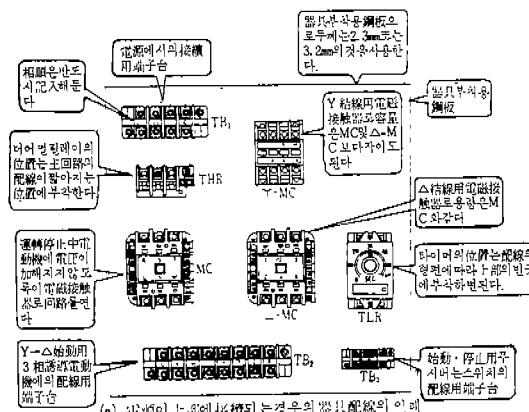11. 3 Y-△始動回路 組立時의 留意事項

Y-△始動回路의 組立은 前號의 그림11-12에서 표시한 市販되고 있는 Y-△始動回路를 사용하는 경우와 電磁接觸器, 타이머 등을 준비하여 Y-△始動回路를 조립하는 경우가 있다.


여기서는 電磁接觸器, 타이머 등을 준비하여 이器具들을 사용하여 Y-△始動回路를 조립할 때의 유의사항에 대하여 설명하기로 한다.



Y-△始動回路에 사용하는器具는 11·2器具의選定方法에서 설명한 방법에 의하여驅動用電動機의 용량에 적합한器具를 선정하여 이들器具가 준비되면 이器具를 사용하여回路를 조립한다. 그러나 이器具들이 흩어진 상태로回路를 조립할 수는 없다. 따라서 하나로 종합하여 조립해야 된다.

일반적으로 시판되고 있는 Y-△始動回路는 하나의鋼板 위에 기구를 부착하여 조립이 되어 있거나 또는 金屬製 복스 속에組立이 되어 있다. 여기서는 Y-△始動回路를 鋼板 위에組立할 때의 留意事項에 대하여 설명한다.

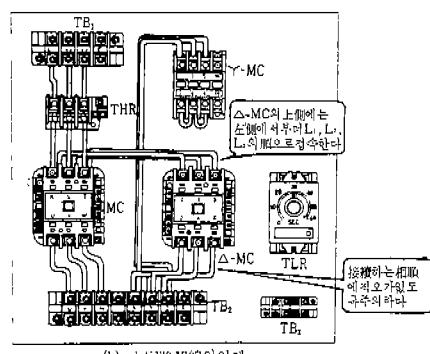Y-△始動回路를 조립하는 鋼板의 두께는 規格에 정하고 있는데 2.3mm 또는 3.2mm의 것을 사용한다.



〈그림11-17〉 Y-△始動回路의 器具의 레이아웃


器具의 레이아웃은 그림11-17과 같이 主回路의 配線이 짧아지도록 器具를 배치한다. 또한 入出力 및 操作用 투시버튼스위치회로를 접속하기 위해 端子台를 사용하면 配線도 簡単하다.

그림11-17의器具의配置는 電源을 上側에서 配線하고 下側에서 電動機에 配線하는 경우와 電源 및 電動機에의 配線을 下側에서 하는 경우의器具의

레이아웃의 예를 들었다.

器具의 레이아웃가 되어器具를 鋼板에 부착할 때에는 그림11-18과 같이 작은 나사를 사용하여 부착한다.器具를 부착하는 小나사用의 너트는 원칙적으로 鋼板의 裏面(器具 등이 부착되어 있지 않는 面)에 부착하여 표면에는 나오지 않도록 한다

器具의 부착을 小나사와 너트를 사용하여 부착할

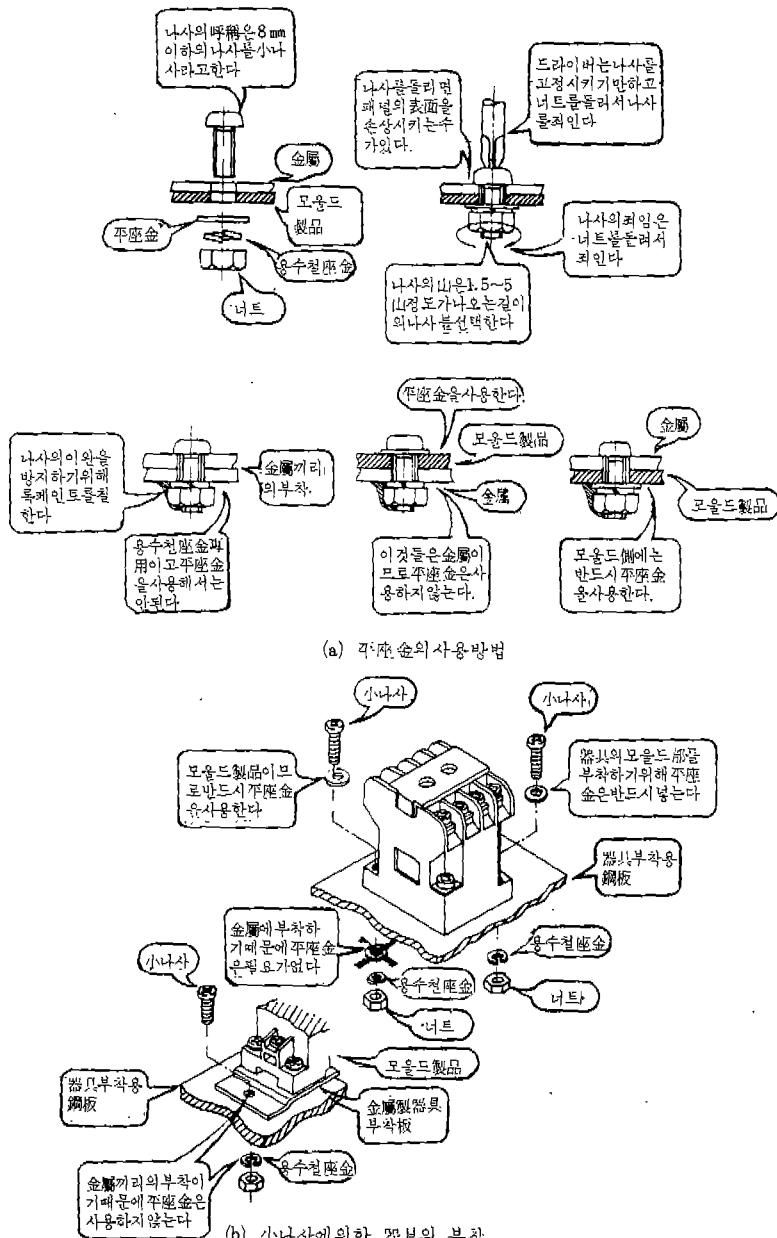

〈그림11-18〉 小나사에 의한器具의 부착방법

경우器具의材質에따라平座金(와사) 및 용수철座金(스프링와사)의 사용방법이 다르다.

일반적으로金屬과金屬을부착시킬경우에는그림11-18과같이너트側에용수철座金또는齒附座金만으로부착한다. 단,器具구멍의경이나사크기에대하여큰경우이거나器具의부착구멍이타원으로되어있는경우에는平座金을사용하여부착하는수도있다.

또한器具가모울드製品이나플라스틱製品일때에는나사가製品과接하는장소에平座金을사용하여器具를부착한다.

鋼板에의器具부착이끝나면器具에의配線을한다.配線에사용하는電線은원칙적으로撓線을사용한다.配線에사용하는電線의皮복색은制御盤내의配線에대한규격에의거하여그색이정해져있으며被覆色은黃色을사용하게되어있다.또한절연선의허용전류는주위온도30°C이하에서는표11-4와같은값이다.制御回路에사용하는電線의斷面積은원칙적으로 1.25mm^2 ,盤내接地線은被覆色이綠色으로 2mm^2 의電線을사용해야된다.

主回路에사용하는電線의굵기는사용하는電動機의全負荷電流의값에따라電線의굵기를決定한다.

電線의굵기가결정되면配線을한다.回路를配線하는순서는먼저主回路의電源側의端子台부터시작한다.電源의皮복은와이어스트리퍼를사용하여그림11-19와같이약간길게皮복한다.電線이撓線인경우에는皮복을손가락으로가볍게둘러電線의素線을비튼다.이경우에電線의素線을너무강하게비틀지않도록조심한다.

電線의素線의비틀기가끝나면電線을니퍼로접속에필요한길이로절단한다.電磁接触器나더어멀릴레이에의接續은負荷電流의값이작은경우에는그림11-20과같이삽입접속을한다.


삽입접속은그림과같이電線의素線의先端은반드시電線누를板보다나오도록電線을삽입한다.또한電線을삽입하는位置및皮복을벗기position도동일하게되도록유의한다.

電源에서의配線은반드시相順에따라配線하고配線도중에相이바뀌지않도록配線한다.또한器具에의配線도端子台,더어멀릴레이및電磁接

〈표11-4〉 600V비닐絕緣電線(IV)의許容電流

(周圍溫度30°C以下)

公稱斷面積 [mm ²]	素線數 / 直徑 [根 / mm]	許容電流 [A]
1.25	7/0.45	19
2.0	7/0.6	27
3.5	7/0.8	37
5.5	7/1.0	49
8	7/1.2	61
14	7/1.6	88
22	7/2.0	115
30	7/2.3	139
38	7/2.6	162
50	19/1.8	190
60	19/2.0	217
80	19/2.3	257
100	19/2.6	298

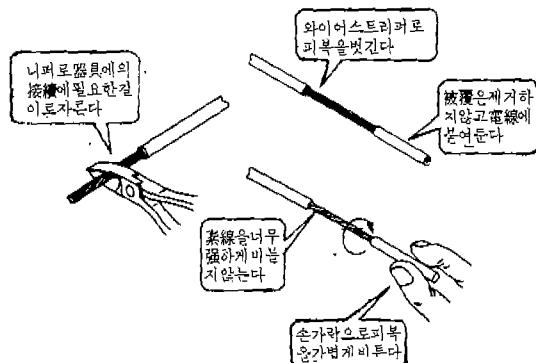


〈그림11-19〉 配線用電線의被覆을 벗기는 방법


触器의端子에는器具를향하여左側의端子부터L₁(R), L₂(S), 및 L₃(T)相의順序로電線을접속한다.

負荷側에의出力端子도相順은左側부터U,V,W相및X,Y,Z相의순서가되도록접속한다.外部에접속할경우에는配線의接續錯誤가없도록端子台에는반드시접속하는相을記入한다.

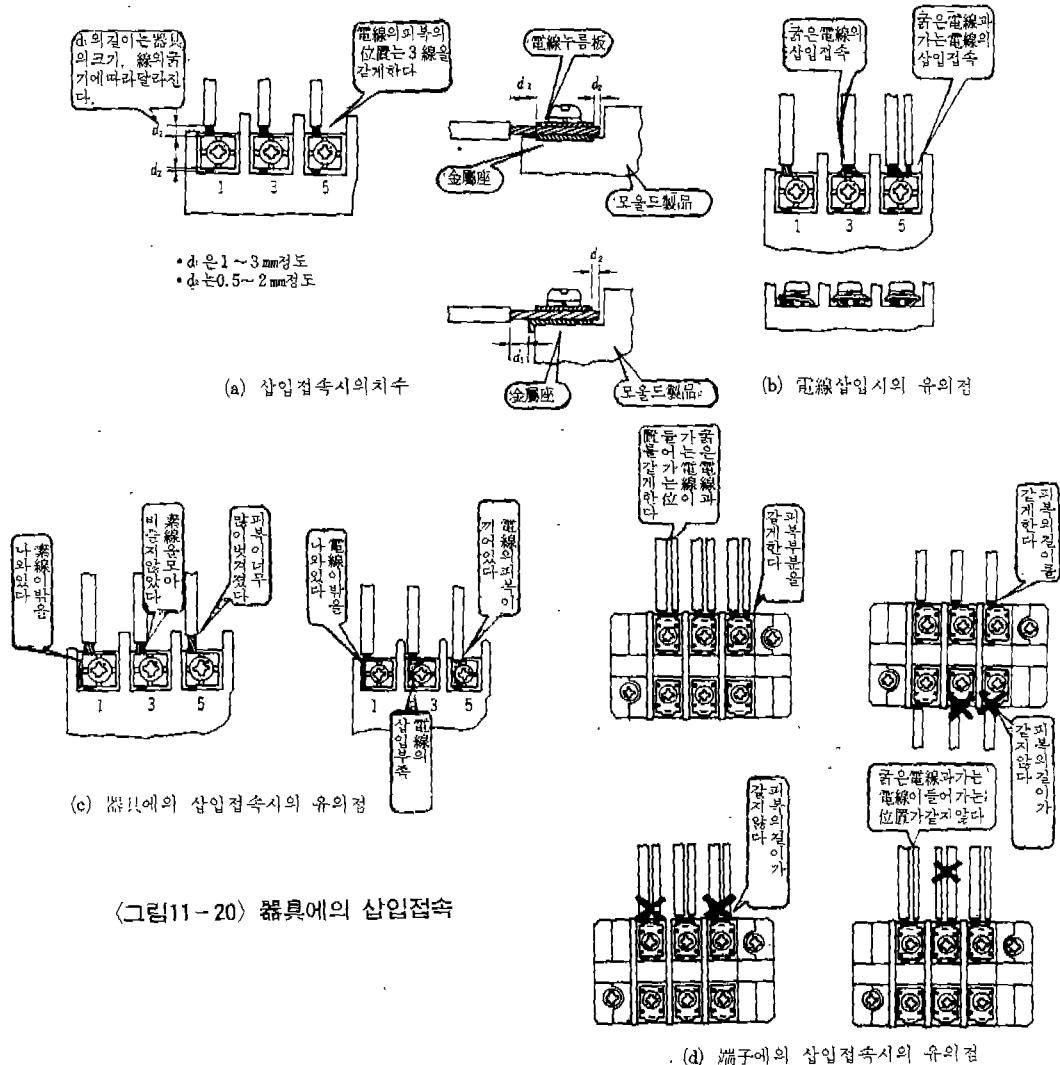타이머도器具의레이아웃을할때타이머를소켓에부착하여타이머의다이얼이그림11-21과같이調整하는側에서볼때올바로부착되고있는지를확인한후鋼板에구멍을뚫는등의加工에착수한다.타이머의소켓의방향만을고려하여소켓을부착하면回路가조립되고실제로타이머를소켓에삽입해보면시간을설정하는다이얼의숫자



〈그림11-20〉 器具에의 삽입접속

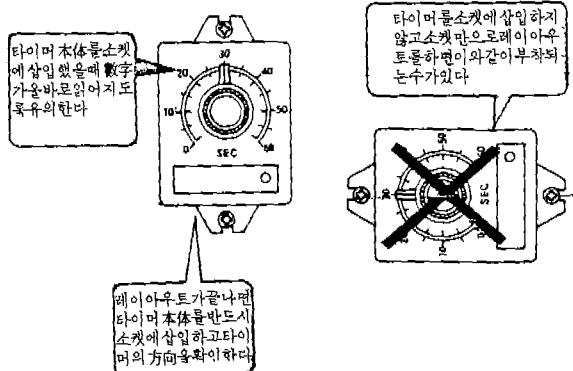

〈그림11-21〉 表面부착용 타이머

가 옆으로 돌아가거나 또는 반대로 되지 않도록 유의한다. 따라서 레이아웃을 할 때에는 반드시 소켓에 타이머를 부착한 후 타이머의 방향을 확인하고 구멍을 뚫는 작업으로 들어가도록 한다.