

CASE 전력기술상담

각상별로 다수의 단심 케이블을 병렬로 사용할 경우 부하전류의 분배가 동일하지 않으므로 전류가 많이 흐르는 케이블이 과열되니 심한 경우는 설계값의 30% 이상 부하를 걸 수 없는 경우도 발생하였다. 원인과 대책은 무엇인가?



● 전 명 수 ●

발송배전기술사

☎ 02) 563-6761

이 내용은 아래의 수용장소에서 발생했던 유사한 문제들로서 조치완료 또는 조치중인 내용중 일례를 분석하여 소개한다.

- 부여 조폐공사, 대전 대림빌딩, 신한제분, 대한칼소닉(주), 창운전기

1. 현 상

1) 부하전류 현황

최대부하 800kVA(2100A)를 사용하기 위한 설비를 위하여 320mm^2 CV 단심 케이블(605A) 4선을 각상으로 하여 12가닥을 그림과 같이 포설하였다. 그러나 228kW(역률 0.6, 전류 1000A)만 초과되면 과열되는 케이블이 있어 부하증가를 할 수 없다.

따라서 생산량을 증가시킬 수 없음은 물론이고 410kW(역률 0.6, 전류 1800A)를 부담할 수 있다면 워밍업 하는데 3시간이면 가능할 것이 1000A 이상은 곤란하므로 워밍업에 소요되는 시간이 8시간 필요하

고, 공휴일에도 전열부하를 계속 가동하여야 하므로 필요없는 전력 낭비가 발생한다.


2) 역률관계

전체 부하의 90% 정도가 전열부하(역률 100%)임에도 전체 역률이 60% 정도였으며 일부 중간 케이블을 조정(연기) 후 역률이 80%로 개선되고 전류 불평형도 개선된다.


3) 케이블 및 Tray 상황

- ① 사용 케이블
CV 1φ 325mm^2
교류저항(교류 60Hz) $0.0746 \Omega/\text{km}$
- ② Tray 폭 1200mm
- ③ 케이블 길이 200m
- ④ Tray에 케이블 포설상태
1200mm Tray위에 평형으로 다른 케이블과 혼합되어 가득히 포설된 상태이다.
그림 1과 같이 포설된 것으로 가정한다.

4) 전류 분포상태

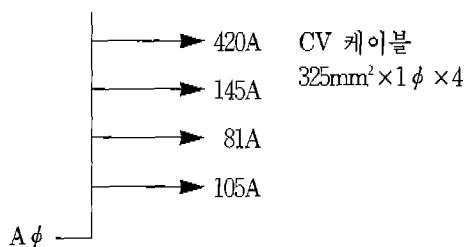


상 담 코 드

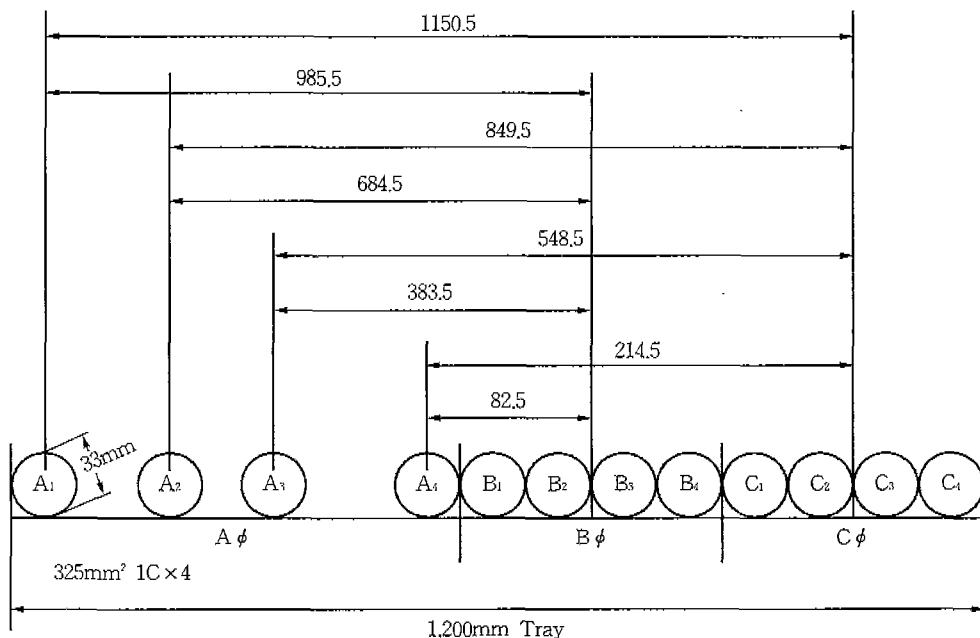

<그림 1>

- 5) 일부분 중간에서 가능한 부분을 연가
조치후의 상태

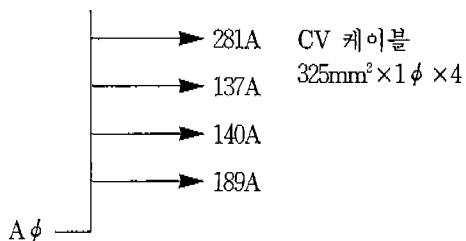

2. 원 인

선로정수가 불평형 즉 인덕턴스가 불평형 되어 케이블의 임피던스[Z]가 각 케이블마다 심하게 차이가 나므로 Z가 큰 케이블은 전류가 적게 흐르고 Z가 적은 선은 많은 전류가 흐르며 뒤의 이론분석에서 알 수 있는 것과 같이 임피던스 Z값 중 유효성분(R)은 증가하고 반대로 무효분(X_L)은 감소하는 케이블에는 무효분 전류가 증가하게 되어 각 케이블마다 흐르는 전류의 위상이 다르게 되어 케이블 이용률이 저하함은 물론 전

체 역률도 저하하며 선로의 전압강하와 전력손실이 증대된다.




또한 평형 부하를 걸어도 각 케이블당 공급전류는 불평형이 되게 된다. 이는 케이블 포설 위치가 상이하여 상호 인덕턴스 차이로 케이블의 임피던스가 심하게 불균형되므로 나타나게 되는 것이다.

3. 대 책

여러 가닥의 전선을 병렬로 하여 사용할 경우 각선의 임피던스를 동일하게 하여야 함은 물론 저항과 인덕턴스의 비율도 동일하게 하여야 한다. 따라서 다음 조건이 필요하다.

- 1) 동일 굵기의 케이블
- 2) 동일한 종류의 케이블
- 3) 동일한 길이
- 4) 작용 인덕턴스나 작용 용량이 평형(삼각 포설 및 연가 등)되도록 포설하여야 한다(그림 2).


상 | 담 | 코 | 너

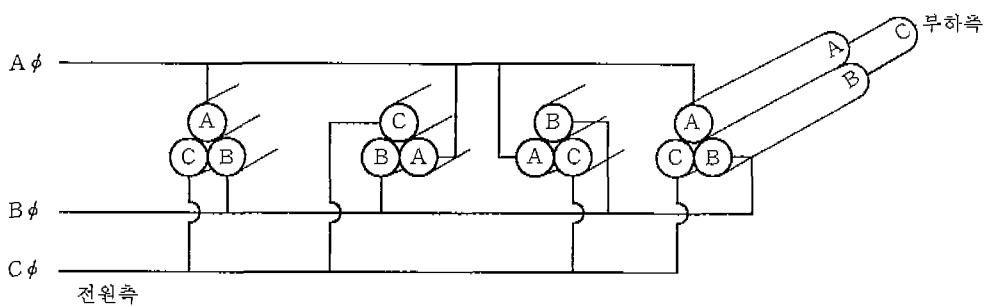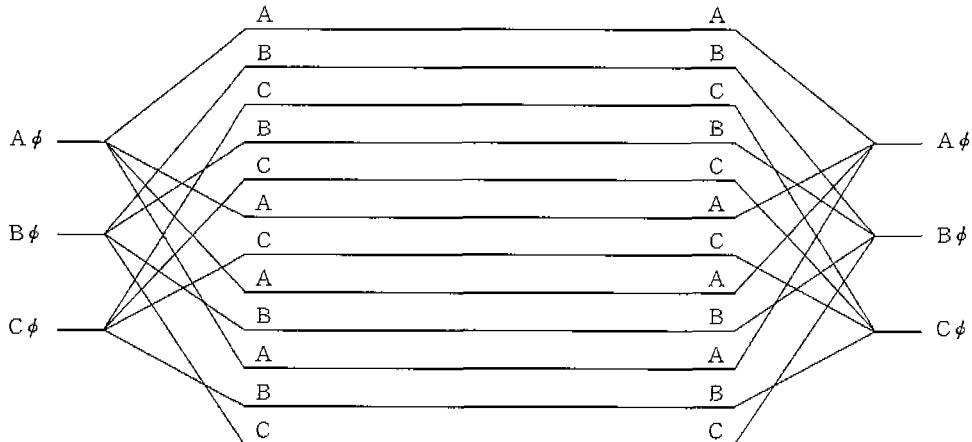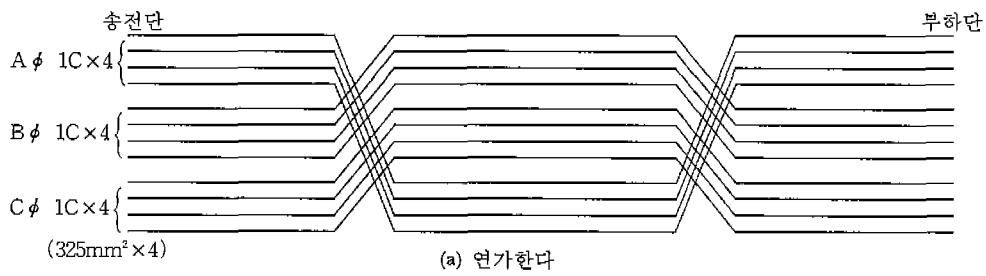

<그림 2>

4. 이론적 배경

1) 전선의 평행 배치시 작용 용량

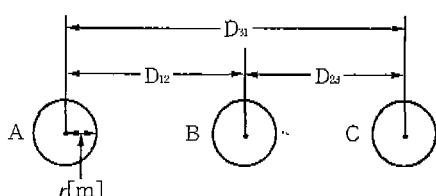

$$L_A = 0.05 + 0.4605 \log_{10} \frac{\sqrt{D_{12}D_{21}}}{r} - j\sqrt{3}$$

$$\times 0.23026 \log_{10} \frac{D_{21}}{D_{12}} [\text{mm}/\text{km}]$$

$$L_B = 0.05 + 0.4605 \log_{10} \frac{\sqrt{D_{12}D_{23}}}{r} [\text{mm}/\text{km}]$$

$$L_C = 0.05 + 0.4605 \log_{10} \frac{\sqrt{D_{21}D_{23}}}{r} + j\sqrt{3}$$

$$\times 0.23026 \log_{10} \frac{D_{zi}}{D_{2i}} [\text{mm/km}]$$

2) 임피던스의 계산

계산이 너무 복잡하므로 개념상으로만 문제를 이해하게 하고 대략값으로 계산한 것이며 실제 정확한 계산을 하려면 각 선별로 각각의 값을 계산해서 합산하여야 한다.

따라서 자기상 4선 사용중 계산되는 1 선만 고려하였으며 나머지 3선은 없는 것으로 하고 나머지 2개상의 케이블도 4선 평형배치의 중앙에 1선이 배치된 것으로 계산한다.

물론 전류 분포도 4선이므로 1/4씩 본 포되게 하고 계산해서 합산하여야 하나 위에 가정과 같이 계산되는 전선에 전류가 흐르는 것으로 가정한 것이다.

3) 그림 1에서 A ϕ 의 1, 2, 3, 4 도체의 작용용량 및 임피던스를 구한다(케이블 길이는 200m).

$$L_{A1}=0.05+0.4605 \log \frac{\sqrt{1150.5 \times 985.5 \times 10^{-6}}}{16.5 \times 10^{-3}}$$

$$-j\sqrt{3} \times 0.23026 \log \frac{1150.5}{985.5}$$

$$=0.8834-j0.0268[\text{mH/km}]$$

$$Z_{A1}=j\omega L_{A1}+R=\{j377(0.8834-j0.0268)\times 10^{-3}+0.0737\} \times 0.2$$

$$=0.0167+j0.0666=0.0687[\Omega/200\text{m}]$$

$$L_{A2}=0.05+0.4605 \log \frac{\sqrt{849.5 \times 684.5 \times 10^{-6}}}{16.5 \times 10^{-3}}$$

$$-j\sqrt{3} \times 0.23026 \log \frac{849.5}{684.5}$$

$$=0.8166-j0.0374[\text{mH/km}]$$

$$Z_{A2}=\{j377(0.8166-j0.0374)\times 10^{-3}$$

$$+0.0737\} \times 0.2$$

$$=0.0176+j0.0616=0.0641[\Omega/200\text{m}]$$

$$L_{A3}=0.05+0.4605 \log \frac{\sqrt{548.5 \times 383.5 \times 10^{-6}}}{16.5 \times 10^{-3}}$$

$$-j\sqrt{3} \times 0.23026 \log \frac{548.5}{383.5}$$

$$=0.7152-j0.0619[\text{mH/km}]$$

$$Z_{A3}=\{j377(0.7152-j0.0619)\times 10^{-3}$$

$$+0.0737\} \times 0.2$$

$$=0.0194+j0.0539=0.0573[\Omega/200\text{m}]$$

$$L_{A4}=0.05+0.4605 \log \frac{\sqrt{214.5 \times 82.5 \times 10^{-6}}}{16.5 \times 10^{-3}}$$

$$-j\sqrt{3} \times 0.23026 \log \frac{214.5}{82.5}$$

$$=0.4674-j0.1655[\text{mH/km}]$$

$$Z_{A4}=\{j377(0.4674-j0.1655)\times 10^{-3}$$

$$+0.0737\} \times 0.2$$

$$=0.0272+j0.0352=0.0445[\Omega/200\text{m}]$$

계산결과에서 알 수 있듯이 1번 도체와 4번 도체와의 선로정수 불평형률은

$$r_0=\frac{r_4}{r_1}=\frac{0.0272}{0.0167}=1.629\text{배}$$

$$x_0=\frac{x_4}{x_1}=\frac{0.0352}{0.0666}=0.529\text{배}$$

$$z_0=\frac{z_4}{z_1}=\frac{0.0445}{0.0687}=0.648\text{배}$$

로 된다. 그러나 실제로는 동일 Tray에 포설된 다른 분기 케이블 및 생략한 자기 선로(4 라인) 상호간 등에 의해 더 큰 불평형이 발생하게 된다.

그러나 정삼각 결선 및 연가가 되어 선로정수가 완전히 평형되면

$$L_{A\phi}=L_{B\phi}=L_{C\phi}=0.05+0.4605 \log \frac{D}{r} [\frac{\text{mH}}{\text{km}}]$$

따라서,

$$Z_A(r_a+jx_a)=Z_B(r_b+jx_b)=Z_C(r_c+jx_c)$$

여기서,

r : 전선 반경 [m]

D : 전선 중심간의 거리 [m]

가 된다.

