

## 變壓器 V 結線에서의 Impedance 不平衡으로 因한 電力分配

The power distribution of the open delta connected  
transformers due to unbalance of the impedances

吳 哲 洊

慶北大學校 工科大學

Abstract

The open delta circuit of the power transformer is still often applied, in spite of its reduced utilization of the power. In this paper, a new approach to the calculation of the power and its distribution in each transformer component is presented. For the power evaluation, the method of the complex power analysis is applied.

## I. 序 論

變壓器 V 結線은 變壓器의 利用率이 낮은것이 그 短點으로 指述되어 있으나<sup>1)</sup>, 在來에 設置된 施設物이나 農魚村 等과 같이 간편한 裝置로 三相을 驅動하여야 할 경우에 많이 쓰이고 있다.

또한 V 結線의 경우, 電負荷側에 電壓의 不平衡이 야기된다고 알려져 있으나 그 解析的 分析을 多少 소홀히 取扱되어 온 느낌이다. 이에 解析 및 各 變壓器의 電力分配, 特히 各 變壓器의 Impedance 不平衡에 起因한 電力分配를 다루어 보고자 하며 實驗을 通한 實證을 얻어보고자 한다.

## 2. 電流 및 出力 關係式

V 結線 變壓器에 負荷를  $\Delta$ 로 接結한 경우, 1 次側 回路를 고려하지 않고 等價回路를 그리면 그림 1과 같다. 각 變壓器의 Impedance를  $Z_1$ ,  $Z_2$  라 하고 變壓器 二次側 誘導起電力を 각각  $E_b$ ,  $bE$  라 한다.

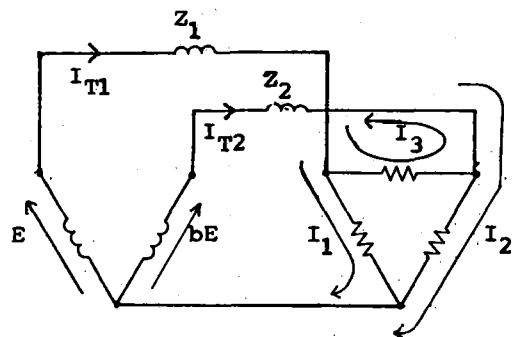


그림 I 등가회로

各 變壓器의 出力を 재기 위해서 2台의 電力計를  $T_1, T_2$  的 出力단에 연결하여 側定하면 서, 電力의 分配 또한 알 수 있게 장치하였다

電流 計算을 通해  $I_1, I_2, I_3$  을 各 分岐回路 電流로 하여  $I_{T1} = I_1 + I_2$ ,  $I_{T2} = I_2 - I_1$  를 干先 計算한다.  
各 變壓器의 誘導起電力を 設定함에 導入한 vector operator  $b$  는

$$b = 0.5 - j 0.866$$

의 값을 가지며, 三相 對稱座標에 쓰는 a 와  
의 關係는

$$b = -a$$

$$b^2 = a^*$$

이다.

나아가서

$$b^{-1} = 1 - b$$

$$1 + b^2 = b$$

의 關係式도 成立한다.

$I_1, I_2, I_3$  를 求함에 있어,

$$\begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_1 + Z_1 & 0 & Z_1 \\ 0 & Z_2 + R_2 & -Z_2 \\ Z_1 & -Z_2 & R_3 + Z_1 + Z_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E \\ bE \\ -b^2 E \end{pmatrix}$$

라 놓고 우선  $\Delta Z$  를 計算하면,

$$\Delta Z = (R_1 + Z_1)(R_2 + Z_2)(-b^2 + \frac{bZ_2}{R_2 + Z_2}) - Z_1 R_2 - Z_1 Z_2 \quad (2)$$

인데,  $R_1 = R_2 = R_3 = R$  라 하고 이 값이 個個變壓器의 定格電流에 해당되는 抵抗값이라 假定하면,

$$z_1 = \frac{Z_1}{R}, \quad z_2 = \frac{Z_2}{R}$$

로 導入되고, 이에 따라

$$\begin{aligned} \Delta z / R^3 &= (1+z_1)(1+z_2)(1+z_1+z_2) \quad (3) \\ \Delta z_1 / ER^2 &= b^2 z_1 + (1+z_2)(1+z_1+z_2) \quad (4) \\ \Delta z_2 / bER^2 &= -b z_2 + (1+z_1)(1+z_1+z_2) \quad (5) \\ \Delta z_3 / -b^2 ER^2 &= (1+z_1)-b(1+z_1)(1+z_2) \\ &\quad (z_1 - z_2) \quad (6) \end{aligned}$$

가 얻어지고,  $I_1 = \Delta z_1 / \Delta z$  의 關係式에서

$$I_{T1} = \frac{E}{R} \left\{ (1-b^2) - z_1 + 4b^2 z - (1-2z)(z_1-z_2) \right\} \quad (7)$$

$$I_{T2} = \frac{\vec{b}\vec{E}}{R} \left\{ (1+b) - z_2 - 4bz - (1-2z)(z_1-z_2) \right\} \quad (8)$$

및 피상전력  $S_1 = (\bar{I}_T, \vec{E}), S_2 = (\bar{I}_T, b\vec{E}^*)$  的 關係式에서,

$$S_1 = \frac{E^2}{R} \left\{ (1-b^2) - z_1 + 4b^2 z - (1-2z)(z_1-z_2) \right\} \quad (9)$$

$$S_2 = \frac{(bE)^2}{R} \left\{ (1+b) - z_2 - 4bz - (1-2z)(z_1-z_2) \right\} \quad (10)$$

로 얻어진다.  $z$  는  $z_1, z_2$  의 平均值이다.

여기서  $P = \text{Re}(s)$  를 應用하여 實 電力 을 計算함에 있어,  $z$  를 Reactance 分만 고려키로 한다. ( $Z = jX$ ), 나아가서 實 值을 求함에 있어  $P_1, P_2$  가 서로 다른 電壓의 位相에 基準하고 있음을 注意시켜야 하겠다. 即

$$P_1 = \text{Re}(S_1) = \text{Re}(\bar{I}_{T1} \vec{E}) \quad (11)$$

$$P_2 = \text{Re}(S_2) = \text{Re}(\bar{I}_{T2} b\vec{E}^*) \quad (12)$$

따라서 Vector operator 值을 고려하면,

$$\frac{P_1}{E^2/R} = 1.5 + 2\sqrt{3}|z| - 2|z(z_1-z_2)| \quad (13)$$

$$\frac{P_2}{E^2/R} = 1.5 - 2\sqrt{3}|z| - 2|z(z_1-z_2)| \quad (14)$$

가 얻어지고 이를 圖解하면 그림 2 와 같다.

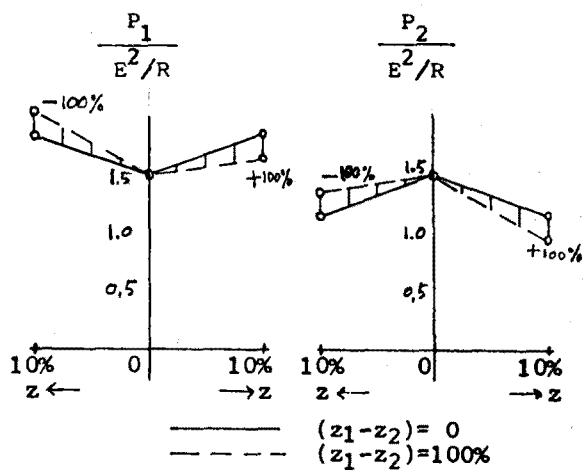


Fig. 2

### 3. 電壓의 不平衡

變壓器 出力 단자의 電壓을  $V_1, V_2, V_3$  이라 하면 각 分岐電流로서 이 값을 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$V_1 = E(1-z_1) \{ 1 + b^2 z_1 (1-2z)(1-z_2) \} \quad (15)$$

$$V_2 = bE(1-z_2) \{ 1 - bz_2 (1-2z)(1-z_1) \} \quad (16)$$

$$V_3 = -b^2 E(1-2z) \{ 1 - z_1 - b(z_1 - z_2) \} \quad (17)$$

이로써 알수 있는 것은  $V_1$ 과  $V_2$ 가 原來의 사잇각  $60^\circ$ 보다 작아 진다는 것 나아가서  $V_3$ 의 절대값 또한  $V_1$  및  $V_2$ 의 절대값 보다 적어진다는 等이다. 이의 例를 圖示하면 그림 3과 같다.

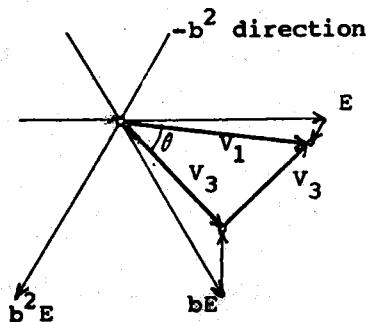


그림 3.  $V$ 의 Vector 圖

### 4. 實驗 및 結論

實驗에 使用한 變壓器는 각각 200W, 100V (二次側) 2A (二次側)  $R = 43\Omega$ ,  $Z_1 = 7.4\Omega$ ,  $Z_2 = 8.8\Omega$  이었다.

上記 값으로 impedance  $z_1 = 15\%$ ,  $z_2 = 17.6\%$ ,  $(z_1 - z_2) = -2.6\%$  임을 알 수 있겠다.

아래에서 보는바 負荷側의 相電壓은 서로相當한 不平衡을 야기시켰고 이는 앞서 解析上 알아본 結果와 부합되는 바이다.

### 測定結果

$V_1$	測定 1	測定 2
$V_1$ [V]	40	64
$V_2$ [V]	36	58
$V_3$ [V]	28	46
$I_{T1}$ [A]	1.3	2.2
$I_{T2}$ [A]	1.2	1.9
$I_3$ [A]	0.7	1.5
$P_1$ [W]	48	130
$P_2$ [W]	36	98

各 變壓器에 分配되는 出力의 値이 상당히 다른 것은 電壓과 電流의 不平衡 뿐만 아니라  $\cos \phi$ 에 많이 좌우 됨을 알 수 있겠고, 이는 式 (9) (10)의 複素電力의 計算式에서도 解析的으로 나타나는 바이다.

나아가서  $V$ 結線에서의 電壓 電力 等의 平衡을 만들 수 있는 補助回路가 研究되어야 할것으로 思料된다.

### 参考文獻

- 朴永文 外 共著 最新 送配電工學  
信興出版社 1983, pp.89-89.
- Charles Hubert, Electric Circuits,  
McGraw 1982, pp 603 - 619
- Slemon, Straughen, Electric  
Machines, Addison-Wesley Pub-  
lishing 1980, pp 554 - 555