

전력계통에 있어서 FC - TCR 장치의

고조파 제거에 관한 연구

김준현 김영만 이승주

한양대

(A Study on Harmonic Elimination of
FC-TCR in Power System)

Kim Joon Hyun Kim Young Man Lee seung Joo

Han Yaung University

Abstract

This paper describes digital simulation of harmonic elimination in the FC-TCR. (Fixed Capacitor and Thyristor Controlled Reactor)

A model at harmonic frequency is developed for a STATIC VAR compensator. The model is shown to be useful in predicting resonance condition. A new variable filter is used for synthesized harmonic elimination.

I. 서 론

무효전력 보상장치로서 정지형 보상장치 (STATIC VAR compensator)에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. 그들 중 FC-TCR (Fixed capacitor in parallel with a thyristor controlled reactor)은 리액터와 커패시터를 병렬로 연결시킨 장치로, 리액터량이 신속하고 연속적인 스위치동작으로 조절되므로 무효전력제어가 우수하다. [1][2]

그러나 이 장치는 Thyristor스위치 동작에 의해 고조파가 발생되는 단점이 있다.

이 장치에서 발생되는 고조파는 FC-TCR장치의 커패시터의 과열 및 리액터의 소손등 기기에 악영향을 미치며, 배전단의 전압, 전류 파형의 왜곡으로 인한 보호계전기(누전차단기, 이상검출계전기)의 오동작, 위상제어 장치의 제어 불안정, 라디오 및 데이터 전송 회선에 유도 장해를 일으킨다.

현재까지 연구된 필터는 고정필터를 사용하므로 전력계통에서 발생하는 고조파를 연속적으로 제거하는데는 많은 어려움이 있다. [3]

그리므로 본 논문에서는 Thyristor스위치에서 발생하는 고조파를 가변필터를 사용하여 연속적으로 제거하게 된다.

II. FC-TCR 회로

전력계통의 순시전압을 E_s 라 하고, 계통 임피던스는 저항분을 무시하고, 계통리액턴스만을 고려하여 L_s 라 가정한다. 이때 각 전류는 다음과 같다. (단, $H(t)$ 는 Thyristor의 switching on 시간을 나타내는 함수로써, Turn on 시에는 단위값 1을 가지며 Turn off 시에는 0 값을 갖는다. 또한 I_s, I_r, I_c 는 순시치이다.)

$$\begin{aligned} I_s &= 1/L_s \int (E_s - V_c) dt \\ I_r &= (1/L_r) \int (V_c H(t)) dt \\ I_c &= C dV_c/dt \end{aligned} \quad (1)$$

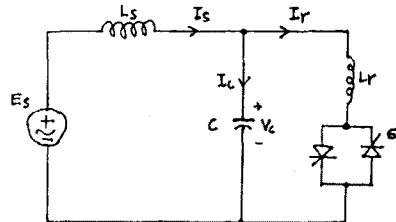


그림 1. 계통에 적용된 FC-TCR

FC-TCR장치에서 I_c 는 커패시터에 흐르는 전류이고, I_r 는 리액터에 흐르는 전류이다.

전류 I_s 는 다음과 같다.

$$I_s = I_r + I_c \quad (2)$$


위식을 미분방정식으로 표현하면, 다음과 같다.


$$\begin{aligned} dV_c/dt^2 + (1/(C \cdot L_s)) + H(t)/(C \cdot L_r) V_c \\ = E_s / CL_s \quad (3) \\ dI_r/dt = (1/L_r) H(t) V_c \end{aligned}$$

계통이 무한히 stiff한 ac계통이라면, 계통 임피던스는 0에 접근한다. 그러므로 식 (3)에 CL_s 를 곱하고 L_s 를 0로 놓으면, 다음과 같이 된다.

$$V_c = E_s \quad (4)$$

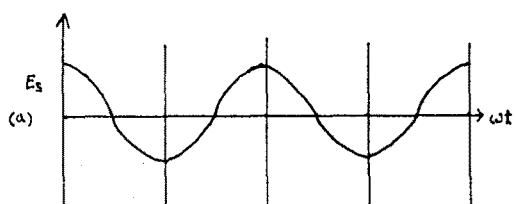아래에 있는 그림 2는 전력계통에 FC-TCR이 적용되었을 때, 단상의 정현파전압 E_s 에 대한 FC-TCR 장치의 리액터에 걸리는 전압과 리액터 전류의 파형을 나타낸다.



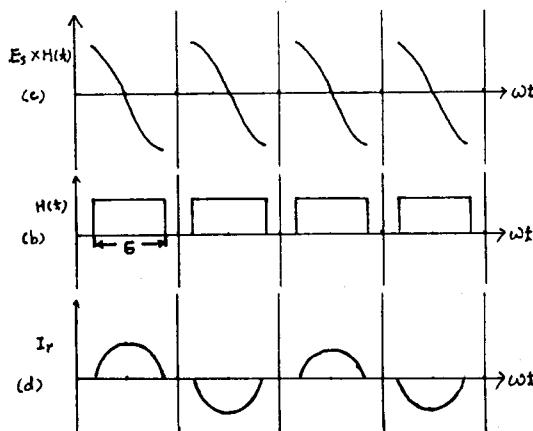

- (a) 계통전압 파형
- (b) Thyristor의 switching on 시간을 나타내는 함수 $H(t)$
- (c) 리액터에 걸리는 전압
- (d) 리액터에 흐르는 전류

그림 2의 (a)는 단상의 정현파 전압 E_s 가 입력 펌을 의미하고, (b)는 Thyristor의 스위치ング 동작에 의해 σ 만큼 동작한다. 전압과 $H(t)$ 의 합은 리액터에 걸리는 전압을 의미하고, I_r 은 리액터에 흐르는 전류를 의미한다. Thyristor의 switching on 시간을 푸리에 급수를 이용하여 $H(t)$ 로 표시하면, 다음과 같다.

$$H(t) = E_s / \pi + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{n\pi} \cos(n\pi) \right) \cos(n\sigma) \sin(n\omega t) \quad (5)$$

만일 입력전압이 E_s 를

$$E_s = e_s \cos \omega t \quad (6)$$

라 가정하면, 전류 I_r 은 다음과 같다.

$$I_r = \frac{e_s}{\omega L_r \pi} [\sigma \sin(\omega t) + \sum_{n=1}^{\infty} \cos(n\pi) \sin(n\sigma) / n [\sin((2n-1)\omega t / (2n-1)) + \sin((2n+1)\omega t / (2n+1))]] \quad (7)$$

여기서, h 번째 고조파는 다음과 같다.

$$I_h = \frac{2e_s}{h\omega L_r \pi} [\cos((h+1)\pi/2) \sin((h+1)\sigma/2) / (h+1) + \cos((h-1)\pi/2) \sin((h-1)\sigma/2) / (h-1) \sin(h\omega t)] \quad (8)$$

Harmonic current versus Sigma

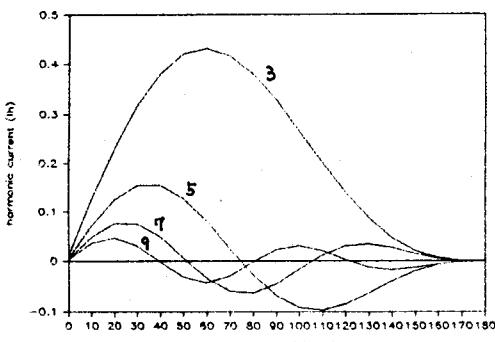


그림 3. 전도각에 대한 기본파 전류와 고조파 전류의 비

계통 전압이나 리액터스를 단위값으로 나타내고, 전도각에 대한 기본파 전류와 고조파의 비를 표시한 것이다.

III. 고조파 보상회로의 설계

FC-TCR 장치의 Thyristor switching 동작에서 발생되는 고조파를 제거하기 위하여 Filter를 장치 한다.

우선 FC-TCR 장치에서 발생되는 고조파의 어드미턴스를 분석한다.

FC-TCR 장치에서 분석한 고조파의 어드미턴스와 필터의 어드미턴스가 공진을 이루도록 필터의 용량과 전도각 σ' 를 결정한다.

III-1. FC-TCR 장치에서 발생하는 고조파 분석

앞에서 계통전압을 $E_s = e_s \cos \omega t$ 라 가정하였을 때의 고조파 성분은 식(8)에 나타나 있다.

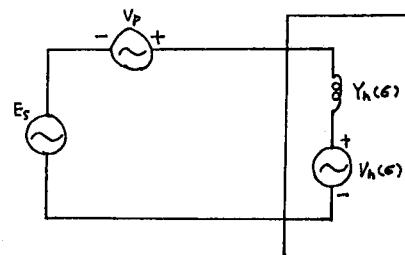


그림 4. FC-TCR의 고조파 어드미턴스 분석 회로

발생된 고조파의 어드미턴스를 평가하기 위해 그림 4와 같이 아래와 같은 동요전압 V_p 를 가한다.

$$V_p = V_p \cos K(\omega t + \varphi) \quad (9)$$

이 동요전압에 의한 전류 I_p 는 다음과 같다.

$$I_p = \int I / L_r H V_p \cos k(\omega t + \varphi) dt \quad (10)$$

식 (10)의 적분성분을 정리하면, 다음과 같다.

$$I_p = V_p / \omega L_r \pi [\sigma / k (\sin k(\omega t + \varphi) - \sin(k\sigma)) + \sum_{n=1}^{\infty} \cos(n\pi) \sin(n\sigma) / n ((\sin((2n-1)\omega t - k\varphi)) / (2n-1) + (\sin((2n+1)\omega t + k\varphi) - \sin(k\varphi)) / (2n+1))] \quad (11)$$

동가 어드미턴스를 찾기 위해 k 번째 고조파를 분리하면, 다음과 같다.

$$I_k = V_p / \omega L_r \pi [\sigma \sin k(\omega t + \varphi) + (\cos(k\pi) \sin(k\sigma) / k) \sin k(\omega t - \varphi)] \quad (12)$$

k 번째 고조파의 어드미턴스는 다음과 같다.

$$\bar{Y}_k = \bar{I}_k / \bar{V}_p \quad (13)$$

여기서 \bar{Y}_k 를 구하면, 다음과 같다.

$$\bar{Y}_k = 1 / \omega L_r \pi [(-\cos(k\pi) \sin(k\sigma) \sin(2k\varphi) / k) - j(\sigma + \cos(k\pi) \sin(k\sigma) \cos(2k\varphi) / k)] \quad (14)$$

어드미턴스 \bar{Y}_k 는 전압의 전도각 σ 의 함수이며, σ 가 변화됨으로써 \bar{Y}_k 도 변화된다는 것을 의미한다. 동요전압이 계통전압과 위상이 같다면, 어드미턴스는 유도성만을 가진다.

유도성만을 고려하면 ($\varphi = 0$), 다음과 같다.

$$\bar{Y}_k = -j \left[(\sigma + \cos(k\pi) \sin(k\sigma)/k) / k \omega L_s \right] \quad (15)$$

그러나 전력계통의 고조파는 기수만 존재하므로, $\cos(k\pi) = -1$ 이다.

III-2. Filter 의 용량 및 전도각 (σ') 결정

앞에서 구한 고조파 어드미턴스와 Filter의 어드미턴스가 공진이 되도록 filter의 전도각 (σ')과 용량을 결정한다.

분석에 의한 고조파 성분과 설치될 Filter 를 그림 5 와 같이 나타낸다.

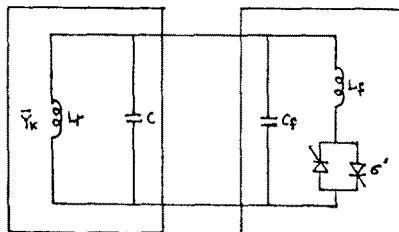


그림 5. 분석에 의한 고조파 LC 성분과 필터의 LC 회로

그림 5의 왼쪽은 Thyristor 스위치 동작에서 발생한 고조파의 어드미턴스 \bar{Y}_k 와 고정된 커뮤니티 C 를 나타내고, 오른쪽은 고조파를 보상하기 위한 필터의 커뮤니티 C_f 와 리액터 L_f 를 나타낸다.

FC-TCR 장치에서의 동요전압이론을 필터에 적용하면, 필터의 어드미턴스 \bar{Y}_f 는 다음과 같다.

$$Y_f = -j \left[(\sigma' - \sin(k\sigma')/k) / k \omega L_f \right] \quad (16)$$

식 (16) 을 적용하면 그림 6 과 같다.

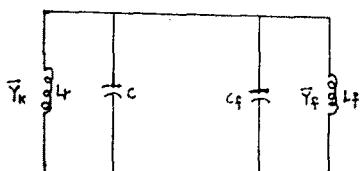


그림 6. 고조파 보상회로

일반적인 회로의 공진 조건은 다음과 같다.

$$\omega L = 1/\omega C \quad (17)$$

즉 분석에 의한 고조파의 LC 성분과 필터 LC 회로 사이의 공진조건식은 다음과 같다.

$$\omega C + \omega C_f = \left[(\sigma - \sin(k\sigma)/k) / k \omega L_s \right] + \left[(\sigma' - \sin(k\sigma')/k) / k \omega L_f \right] \quad (18)$$

첫식에서 전도각 σ 와 σ' 는 변수이다. 그러나 무효전력을 보상하기 위해 σ 값이 결정되면, Thyristor에서 발생하는 고조파를 제거하기 위한 LC 용량을 결정할 수 있고, 아울러 필터의 전도각 σ' 도 계산 할 수 있다.

IV. 컴퓨터 시뮬레이션

고조파 제거 방법

1. IR 결정 (σ 결정)
2. 고조파 성분의 어드미턴스 \bar{Y}_k 계산
3. 필터 용량 결정
4. 필터 전도각 σ' 결정

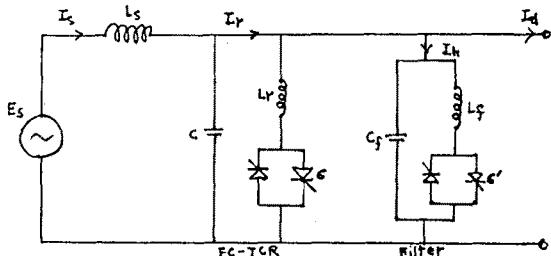


그림 7. 전력계통에 FC-TCR 과 FILTER 를 설치한 모델

I_s : 계통전류 I_r : 고조파가 포함된 전류
 I_d : Filter 에 의해 고조파가 제거된 전류
 I_h : 고조파 전류

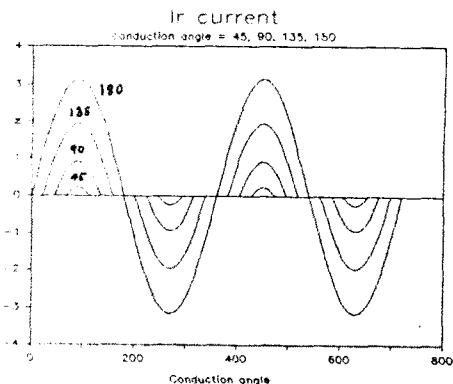


그림 8. FC-TCR 의 전도각에 따른 리액터 전류 I_r 의 비교 (전도각은 각각 $45^\circ, 90^\circ, 135^\circ, 180^\circ$ 이다.)

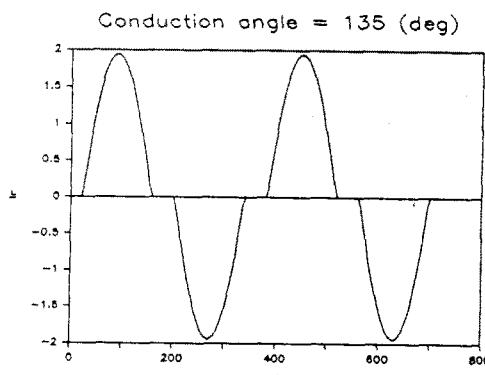


그림 9. FC-TCR 의 전도각 σ 가 135° 일 때, 리액터 전류 I_r 을 나타낸다.

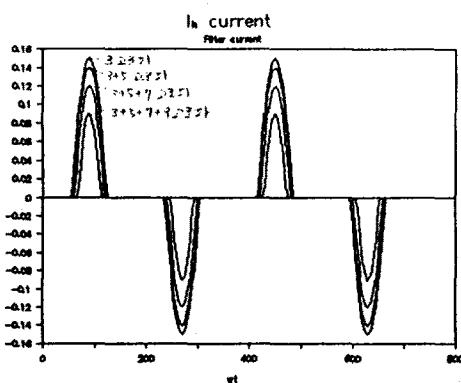


그림 10. 전도각이 135° 일 때, I_r 에 포함된 고조파 전류 I_h 중 각각 3 고조파, $3 + 5$ 고조파, $3 + 5 + 7$ 고조파, $3 + 5 + 7 + 9$ 고조파를 제거하기 위한 FILTER의 전류를 나타낸다.

Conduction angle = 135° (deg)

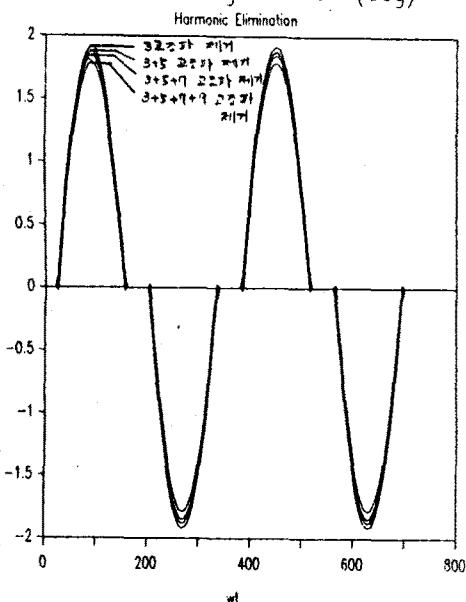


그림 11. FILTER의 전도각을 결정하여 각각 3 고조파, $3 + 5$ 고조파, $3 + 5 + 7$ 고조파를 제거했을 때의 리액터 전류 I_d 의 변화를 나타낸다.

Conduction angle = 135° (deg)

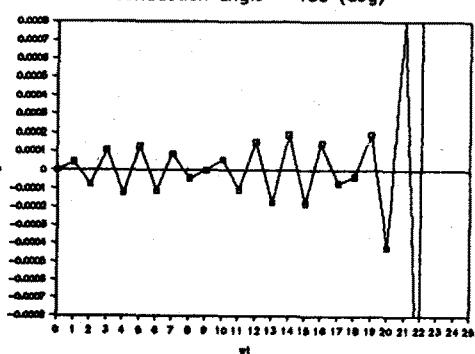


그림 12. I_r 전류에 포함된 고조파 전류 성분을 나타낸다.

Conduction angle = 135 (deg)

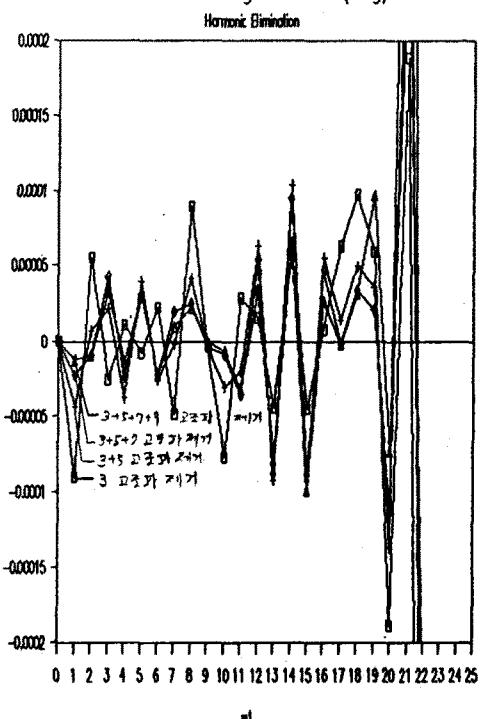


그림 13. I_r 전류에서 각각 3 고조파, $3 + 5$ 고조파, $3 + 5 + 7$ 고조파, $3 + 5 + 7 + 9$ 고조파가 제거됨에 따라 I_r 전류의 고조파 성분이 감소됨을 나타낸다.

V. 결 론

본 논문에서는 FC-TCR 의 Thyristor 스위치 동작에서 발생하는 고조파의 합성 어드미턴스를 구하고, 가변필터를 사용하여 합성된 고조파를 동시에 제거하였다.

이 필터는 고조파 성분이 변하더라도 연속적인 제어가 가능하므로 부하단에서는 일정 전압과 거의 정현파에 가까운 전류를 공급받을 수 있다.

앞으로 전력전자수가 대형화 되면, 전력계통에서 발생하는 불연속적인 고조파도 가변필터로 제거되리라 기대한다.

VI. 참 고 문 헌

- [1] L.J. Bohmann, R.H. Lasseter "Equivalent circuit for frequency responses of a STATIC VAR compensator" IEEE Trans. on power systems, Vol. PWRS-1 No. 4, November 1986.
- [2] R.H. Lasseter, S.Y. Lee "Digital simulation of STATIC VAR system transients" IEEE Trans. on power systems, Vol. PAS-101, No. 10 octeter 1982.
- [3] JOHN WILEY & SONS, POWER SYSTEM HARMONICS 1985.
- [4] G. Addis J.J. Vithayathil "HVDC-AC harmonic interaction" IEEE Trans. on power Apparatus, Vol. Pas-101 No. 3 march 1982.
- [5] A. Ametani "Harmonic reduction in thyristor convertors by harmonic current injection" IEEE Trans. on power systems, Vol. PAS-95 No. 2 march/april 1976.