

저 감도 저연특성을 갖는 2차 저역통과 필터

안정철, 김준수, 최석우, 윤창훈

한국전자통신연구원, 전북대학교 전기전자과 교수, 우석대학교 정보통신대학원

Tel. 0652-270-3698, Fax. 0652-270-3699

A 2nd order Lowpass Filter with Low Group Delay Sensitivity

Joung Chul Ahn, Choon-Soo Kim, Gook-Sung Jeong[†], Seok Woo Choi[‡], Chang-Hun Yun

[†]Electronics and Telecommunication Research Institute

[‡]Electrical Circuits and Systems Research Institute, Chonbuk National University

Dept. of Communication Engineering, Woosuk University

Tel. 0652-270-3698, Fax. 0652-270-3699

Abstract

This paper proposes a constant time-delay filter with low sensitivity, which can be used for hard-disk drive. The sensitivity of 2nd order lowpass filter by two kinds of method, one is based on lossy integrators and the other is lossy and lossless integrators is analyzed and designed. SPICE simulation shows feasibility of a filter by the proposed approach.

I. 서 론

최근 아날로그 디지털 회로가 하나의 칩에 동시에 탑재 되는 경우가 많고^{[1][2]} 이때 아날로그 회로는 중요한 역할을 한다. 특히 하드디스크 드라이브 회로는 고속의 데이터 처리를 위해 고주파수, 진폭특성 가변, 차단주파수 가변, 저연평탄 등의 특성이 요구되는 필터가 요구된다. 지금까지의 고주파, 진폭특성 가변, 차단주파수 가변, 저연평탄 특성을 실현한 아날로그 필터는 많이 발표되었다.^{[3][4]} 이와 같은 아날로그 필터는 저연특성이 특히 중요하다. 종래의 필터는 저연감도가 높고 특성영화가 있으므로 저저연감도의 필터의 실현이 요구된다.

본 논문에서는 저저연감도의 필터를 실현하기 위해 유순설 적분기자를 이용한 필터의 저연특성에 대한 감도 특성을 분석하고 SPICE 시뮬레이션에 의해 제안한 회로의 유효성을 확인한다.

II. 2차 저역통과 필터의 저연감도

2.1 2차 저역통과 필터의 저연감도

2차 저역통과 필터의 전달함수 T_{L2} 를 표현하면 식 (1)과 같다.

$$T_{L2}(s) = \frac{H_L}{s^2 + as + b} \quad (1)$$

식 (1)에서 위상특성은 식 (2)와 같이 구할 수 있다.

$$\theta_{L2} = -\tan^{-1} \frac{aw}{b - \omega^2} \quad (2)$$

식 (2)에서 2차 저역통과 필터의 저연특성 DLY_{L2} 는 식 (3)과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} DLY_{L2} &= -\frac{\partial \theta_{L2}}{\partial \omega} \\ &= -\frac{1}{1 + \tan^2 \theta_{L2}} \frac{\partial \tan \theta_{L2}}{\partial \omega} \\ &= \frac{b + \omega^2}{a^2 \omega^2 + (b - \omega^2)^2} \end{aligned} \quad (3)$$

식 (3)의 저연특성에서 대한 임의의 소자 x 에 대한 소자 감도를 식 (4)와 같이 정의할 수 있다.

$$S_x^{DLY} = \frac{x}{DLY} \frac{\partial DLY}{\partial x} \quad (4)$$

2차 저역통과 필터를 구성하는 각각의 소자값 x 의 저연특성에 대한 감도 S_x^{DLY} 는 식 (2)와 식 (4)로부터 구하면 식 (5)와 같다.

$$S_x^{DLY} = S_a^{DLY} S_x^a + S_b^{DLY} S_x^b \quad (5)$$

식 (5)는 필터의 계수의 저연에 대한 감도와 소자값 x 의 필터의 계수에 대한 감도에 의해 구해진다. 필터의 계수 a 와 b 의 저연특성에 대한 감도 S_a^{DLY} 와 S_b^{DLY} 를 각각 구하면 식 (6)과 식 (7)로 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned} S_a^{DLY_{L2}} &= \frac{a}{DLY} \frac{\partial DLY}{\partial a} \\ &= 1 - 2 \frac{a^2 \omega^2}{(b - \omega^2)^2 + a^2 \omega^2} \end{aligned} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} S_b^{DLY_{L2}} &= \frac{b}{DLY} \frac{\partial DLY}{\partial b} \\ &= \frac{b}{b + \omega^2} - \frac{2b(b - \omega^2)}{(b - \omega^2)^2 + a^2 \omega^2} \end{aligned} \quad (7)$$

차단주파수가 $\omega^2 = b$ 일 때 각각의 감도를 구하면 식 (8)과 식 (9)와 같다.

$$S_a^{DLY} = -1 \quad (8)$$

$$S_b^{DLY} = -\frac{1}{2} \quad (9)$$

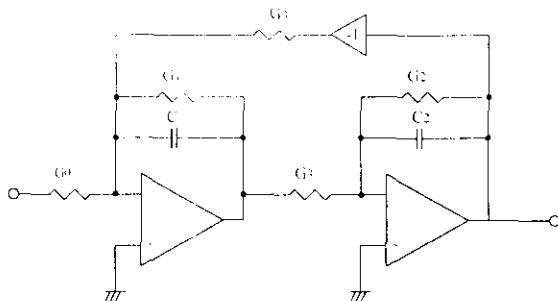


그림 1. 2차 저역통과 필터

다음에 그림 1의 2차 저역통과 필터에 대해 고려한다. 종래 이용되는 2차 저역통과 필터는 그림 1에서 $G_1=0$ 또는 $G_2=0$ 인 회로이지만 그림 1의 회로가 보다 일반적인 회로이다.^[4] 또한 -1배의 증폭기는 평형회로 구조에서는 불필요하므로 생각하지 않는다. 그림 1의 회로의 전달특성 $T(s)$ 는 식 (10)과 같다.

$$T(s) = \frac{\frac{G_0 G_3}{C_1 C_2}}{s^2 + s \left(\frac{G_1}{C_1} + \frac{G_2}{C_2} \right) + \frac{G_1 G_2 + G_3 G_4}{C_1 C_2}} \quad (10)$$

또한 각 소자치 x 의 지연특성에 관한 감도 $S(x,DLY)$ 는 식 (11)과 같이 주어졌으므로 분모의 계수 a 와 b 에 대한 감도를 구한다. 그림 1의 회로에서 계수 a 와 b 는 각각 식 (11) 식(12)과 같다.

$$a = \frac{G_1}{C_1} + \frac{G_2}{C_2} \quad (11)$$

$$b = \frac{G_1 G_2 + G_3 G_4}{C_1 C_2} \quad (12)$$

2차 필터 합수에서 분모의 계수 a, b 에 대한 각각의 소자의 감도는 식 (13)에서 식 (20)까지 나타낼 수 있다.

$$S_a^a = \frac{-G_1/C_1}{G_1/C_1 + G_2/C_2} \quad (13)$$

$$S_a^b = \frac{-G_2/C_2}{G_1/C_1 + G_2/C_2} \quad (14)$$

$$S_{G1}^a = \frac{G_1/C_1}{G_1/C_1 + G_2/C_2} \quad (15)$$

$$S_{G2}^a = \frac{G_2/C_2}{G_1/C_1 + G_2/C_2} \quad (16)$$

$$S_{G3}^a = S_{G4}^a = 0 \quad (17)$$

$$S_{C1}^b = S_{C2}^b = -1 \quad (18)$$

$$S_{G1}^b = S_{G2}^b = \frac{G_1 G_3}{G_1 G_2 + G_3 G_4} \quad (19)$$

$$S_{G3}^b = S_{G4}^b = -\frac{G_3 G_4}{G_1 G_2 + G_3 G_4} \quad (20)$$

마지막으로 그림 1에서 식 (20)까지 식 (21)까지 각각의 소자감도의 절대치는 식 (21)에서 식 (25)까지와 같다.

$$S_{C1}^{DLY} = \frac{G_1/C_1}{G_1/C_1 + G_2/C_2} - \frac{1}{2} \quad (21)$$

$$S_{C2}^{DLY} = \frac{G_2/C_2}{G_1/C_1 + G_2/C_2} - \frac{1}{2} \quad (22)$$

$$S_{G1}^{DLY} = \frac{-G_1/C_1}{G_1/C_1 + G_2/C_2} + \frac{1}{2} - \frac{G_1 G_2}{G_1 G_2 + G_3 G_4} \quad (23)$$

$$S_{G2}^{DLY} = \frac{-G_2/C_2}{G_1/C_1 + G_2/C_2} + \frac{1}{2} - \frac{G_1 G_2}{G_1 G_2 + G_3 G_4} \quad (24)$$

$$S_{G3}^{DLY} = S_{G4}^{DLY} = \frac{1}{2} - \frac{G_3 G_4}{G_1 G_2 + G_3 G_4} \quad (25)$$

$G_2 = 0$ 인 종래의 2차필터 합수의 경우에는 지연특성에 대한 각각의 소자감도의 절대치는 식 (26)에서 식 (28)까지 나타낼 수 있다.

$$|S_{C1}^{DLY}| = |S_{C2}^{DLY}| = |S_{G3}^{DLY}| = |S_{G4}^{DLY}| = \frac{1}{2} \quad (26)$$

$$|S_{G1}^{DLY}| = 1 \quad (27)$$

$$|S_{G2}^{DLY}| = 0 \quad (28)$$

따라서 종래의 2차필터의 지연특성에 대한 각각의 소자감도의 절대치 총합 $\sum |S_{x_i}^{DLY}|$ 은 3이나, 또한 그림 1의 2차필터에서 $G_1/C_1 = G_2/C_2$ 를 만족하도록 소자값을 설정하면 각각의 소자감도의 절대치는 식 (29), 식 (30)과 같다.

$$|S_{C1}^{DLY}| = |S_{C2}^{DLY}| = 0 \quad (29)$$

$$|S_{G1}^{DLY}| = |S_{G2}^{DLY}| = |S_{G3}^{DLY}| = |S_{G4}^{DLY}| = \frac{1}{2} - \frac{G_3 G_4}{G_1 G_2 + G_3 G_4} \quad (30)$$

이 경우 소자감도의 절대치 총합 $\sum |S_x^{DLY}|$ 은 식 (31)과 같다.

$$\sum |S_x^{DLY}| = 2 - \frac{G_3 G_4}{G_1 G_2 + G_3 G_4} \leq 2 \quad (31)$$

식 (31)에서 알 수 있듯이 $\omega^2 = b$ 일 때 감도의 절대치 총합은 반드시 종래의 방법에 2차 필터의 지연특성의 소자감도의 절대치 총합보다 작아진다. 또한 $G1$ 과 $G2$ 를 0으로 하지 않으면 유손실 챕터기의 사용이 가능하게

마크로 종래 부속장치를 사용하기 위해 이용한 NIC와 PNP 조례가 스마트에 의해 관리되어 활용됩니다.

3.2 간접적 사용법의 원

그리고 전기 $G_0 = 0$ 및 $G_1/C_1 = G_2/C_2$ 인 때의 저연
감도의 SPICE 결과에 그려진 주파수는 그림 2에
서 5배 더웠다. 같은 $G_0 = 0$ 의 경우에도 저연율
 $G_1/C_1 = G_2/C_2$ 인 경우와 같이 저연율로부터
 $G_1/C_1 \neq G_2/C_2$ 인 저연율은 $G_2 = 0$ 일 때의
주파수와 비교하여 각각의 감소비 차에 따른 차를 없
는다. 또한 Q가 작아지면 저연율은 $G_1/C_1 = G_2/C_2$ 의
 $G_2 = 0$ 의 차가 커지고, Q가 작아지면서 차가 없어지는 특
성을 보인다. 일반적으로 배열판디아 증이 일정한 값을 갖는
직선동자 원터의 2차할수는 Q가 비교적 작으면서도
Q가 커질 경우 저연감도 특성에서 차가 없어지는 결과는
“우연히” 문제로 되지는 않는다. 이상의 결과에서
 $G_1/C_1 = G_2/C_2$ 의 화로에 대한 유효성을 확인할 수
있다.

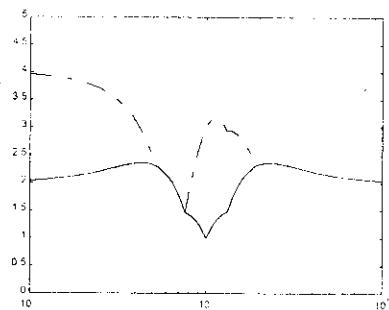


그림 2. 자연감도($a=1.4$, $b=1$ 일 경우; $Q=0.7$)



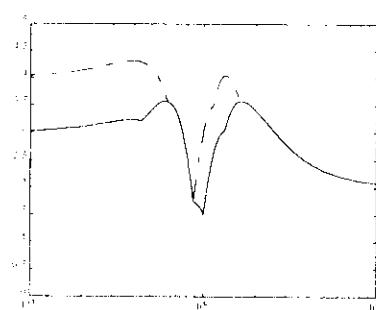


그림 3. 지연감소($a=1$, $b=1$ 인 경우; $Q=1$)

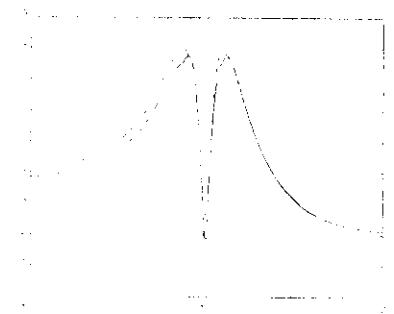

(199) 그 사람 같은 그 사람의 경우는 경우는

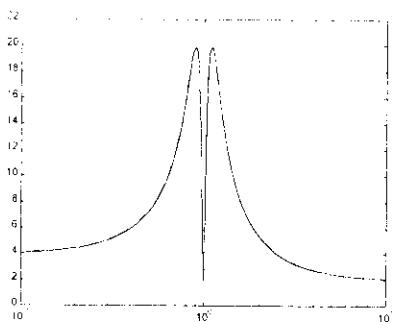


[7월] 5 차원 갑도(a=0.2, b=1인 경우; Q=5)

III. 시뮬레이션 및 고찰

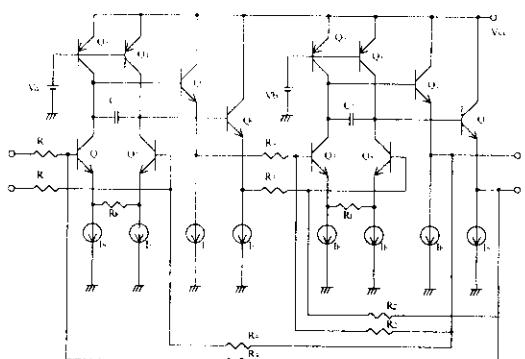3.1 2차 저연료화 과정

종래의 평형 영 2차 저역통과 필터를 그림 6에 유순설계
분기판 이용한 평형 영 2차 저역통과 필터를 그림 7에
나타내었다. 그림 6은 그림 1에서 $G_1 = 0$ 으로 설정한
회로이고 그림 7은 그림 1에서 $G_1/C_1 = G_2/C_2$ 로 설
정한 회로이다.



11월 6. 2차 평형형 팔터

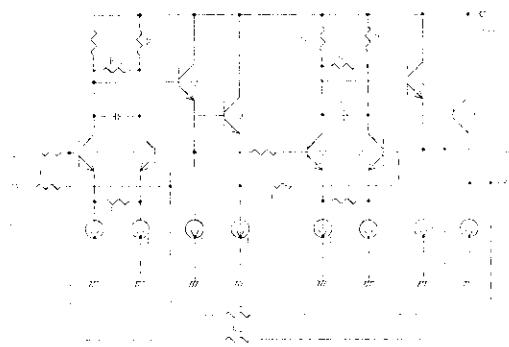


그림 7. 유순실 적분기자를 이용한 고차방형필터

역판주파수 $f_C = 2.3 \text{ MHz}$, $Q = 0.68$ 인 저역통과 필터를 시뮬레이션을 통하여 그 특성을 비교한다. 가능한 한 같은 조건으로 비교를 수행하기 위해 전원전압, 바이어스 전압, 용량값은 같은 값으로 설계했다. 그림 6과 그림 7은 같은 전원전압 3.3V를 사용하고, 전류원은 $I_E = 30\mu\text{A}$, $I_{bias} = 100\mu\text{A}$, 용량은 $C_L = 1\text{pF}$ 로 설계된다. 그림 6의 회로는 $R_0 = R_1 = 6.38\text{k}\Omega$, $R_2 = 5.06\text{k}\Omega$, $R_3 = 8.64\text{k}\Omega$, $R_E = 1.19\text{k}\Omega$ 으로 설정하여 설계하였다. 그림 7의 회로는 $R_0 = R_1 = 38.6\text{k}\Omega$, $R_2 = 10.8\text{k}\Omega$, $R_3 = 4.66\text{k}\Omega$, $R_E = 8.64\text{k}\Omega$, $R_4 = 11.1\text{k}\Omega$, $R_F = 4\text{k}\Omega$ 로 설계된다. 그림 6과 그림 7의 시뮬레이션 결과는 그림 9, 그림 10과 같다. 그림 9에서 두 개의 필터 모두 기생소자의 영향으로 차단 주파수에 오차가 있으나 위상초과에 의한 오류는 유손 실 적분기가 적용을 할 수 있다. 그림 10은 군지연 특성은 나타낸 결과로서 군지연 특성은 유손실 적분기로 설계한 2차 필터가 오차가 적용을 할 수 있다.

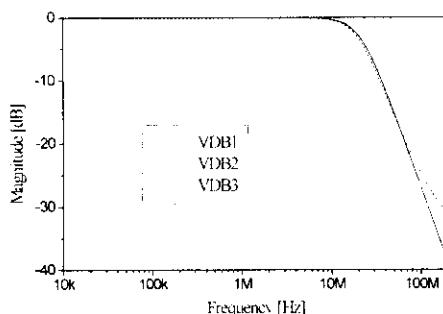


그림 9. 2차 저역통과 필터의 진폭특성

IV. 결 론

본 논문에서는 저 감도 저연특성을 갖는 저역통과 필터의 구성을 제안한다. 하드디스크 드라이브 등에 사용되는 아날로그 필터는 저연특성이 특히 중요하다. 2차 필터의 저연감도 특성에 대하여 분석하고 저 저연감도의 필터를 실현하기 위해 유손실 적분기를 이용한 필터의

시연특성에 대한 결과는 그림 9와 그림 10에 적분기를 이용한 2차필터의 저연감도를 분석하였다. SPICE 시뮬레이션을 통하여 세밀한 확인과 유통성을 확인하였다.

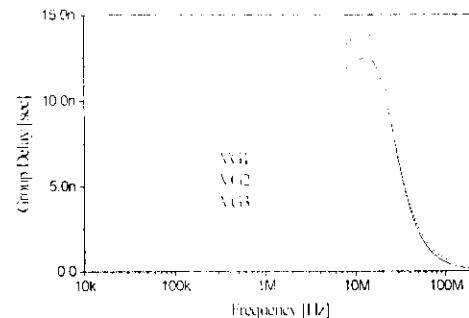


그림 10. 2차 저역통과 필터의 군 지연 특성

참 고 문 헌

- [1] Roy Batruni, Pierre Lemaitre, and Thierry Fensch, "Mixed digital/analog signal processing for a single-chip 2B1Q U-interface transceiver," *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, Vol. SC-25, No. 6, pp. 1414-1425, December 1990.
- [2] Joao Vital, Jose E. Franca, and Franco Maloberti, "Integrated mixed-mode digital-analog filter converters," *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, Vol. SC-25, No. 3, pp. 660-668, June 1990.
- [3] Greet A. De Veirman and Richard G. Yamasak, "Design of a bipolar 10-MHz programmable continuous-time 0.05-equiripple linear phase filter," *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, Vol. SC-27, No. 3, pp. 324-331, March 1992.
- [4] Carlos A. Laber and Paul R. Gray, "A 20-MHz sixth-order BiCMOS parasitic insensitive continuous-time filter and second-order equalizer optimized for disk-drive read channel," *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, Vol. SC-28, No. 4, pp. 462-470, April 1993.
- [5] R. Schaumann, M. S. Ghausi, and K. R. Laker, *Design of analog filters: passive, active RC, and switched capacitor*, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, 1989.