

## 저전력 전력선 통신 모뎀 개발을 위한 AC 커플러 개발<sup>1)</sup>

윤재식, 위정철, 원동선, 박중하, 송용재  
(주)플레넷

### The Study on AC Coupler for Developing Low Power PLC(Power Line Communication) Modem

Yoon Jae-Shik, Wee Jung-Chul, Won Dong-Sun, Park Chung-Ha, Song Yong-Jae  
PLANET System Co., Ltd

**Abstract** - 본 논문에서는 전력선 통신 모뎀에 필수적으로 사용하고 있는 AC 커플러의 대기모드 상태에서의 저전력 AC 커플러 개발에 관한 것으로, 전력선 통신(PLC : Power Line Communication) 모뎀은 디지털 가전기기를 위한 지능형 홈 네트워크 구축은 물론 원격검침 등의 각종 자동화 시스템에 활발하게 적용됨에 따라 저전력 대기모드 지원의 필요성이 요구되고 있다. 이러한 요구를 충족시키기 위해서 본 논문에서는 전력선 통신 모뎀에 필수적으로 사용하고 있는 AC 커플러의 대기모드 상태에서의 저전력 AC 커플러를 위해 AC 커플러를 송신측과 수신측으로 분리하여 설계하였다. 또한 수신 커플링 회로의 경우 현재 이용되고 있는 커플링 회로의 차단주파수를 10kHz에서 전력선 모뎀의 캐리어주파수에 영향을 미치지 않는 70kHz 고역 통과필터로 설계한다.

본 논문에서는 다양한 Simulation 및 실험을 통하여 제안된 AC 커플러가 기존 전력선 통신 모뎀과 동일한 성능을 유지하면서, 대기시 소모되는 소비전력을 크게 감소시켜, 기존 전력선 모뎀에 제안된 AC 커플러로 대체할 수 있음을 실험을 통해 규명하고 입증하였다.

#### 1. 서 론

전력선 통신(PLC : Power Line Communication)이란 가정이나 사무실에 포설되어 있는 전력선을 통하여 통신신호를 9kHz ~ 30MHz의 고주파 신호로 바꿔 실어 보내고 이를 고주파 필터를 이용, 분리해 신호를 수신하는 방식을 말한다. 국내에서 사용되는 전력은 60Hz의 교류신호로서 가전제품은 이를 전력변화기(트랜스포머)를 통해 직류로 바꿔 사용하며, 전력선통신에서의 고주파 신호는 저 출력의 신호이므로 일반 가전기기 작동에는 어떠한 영향을 미치지 않는다. 전력선 통신을 전송속도에 따라 60bps ~ 수백bps의 저속 전력선 통신, 2.4kbps ~ 19.2kbps의 중속 전력선 통신, 1Mbps 이상의 고속 전력선 통신 등 크게 3가지로 분류한다. 전송 캐리어 주파수는 중저속 전력선통신은 주로 9kHz~450kHz 대역을 고속 전력선 통신은 450KHz~30MHz 대역을 주로 이용하며, 주요용도는 중저속의 경우 인터넷 정보가전을 포함한 방법, 방재 등의 홈네트워킹에 이용되며, 고속의 경우는 Access Networking에 주로 이용된다.

본 논문에서는 전력선 통신 모뎀에 필수적으로 사용하고 있는 AC 커플러의 대기모드 상태에서의 저전력 AC 커플러 개발에 관한 것으로, 전력선 통신 모뎀은 디지털 가전기기를 위한 지능형 홈 네트워크 구축은 물론 원격검침 등의 각종 자동화 시스템에 활발하게 적용됨에 따라 저전력 대기모드 지원의 필요성이 요구되고 있다. 현재 저가의 소형 모뎀을 개발하기 위한 기술은 상용화를 위한 시제품 단계에 와 있으나 저전력 구현기술은 아직 미비하며, 특히 대기모드를 지원하기 위한 기술은 아직까지 단계이다.

이러한 요구를 충족시키기 위해서 본 논문에서는 전력선 통신 모뎀에 필수적으로 사용하고 있는 AC 커플러의 대기모드 상태에서의 저전력 AC 커플러 개발하고자 한다.

#### 2. 본 론


##### 2.1 기존 전력선 모뎀의 AC 커플러 분석

본 논문에서는 이러한 전력선 통신 모뎀 중 저속 전력선통신에 이용되는 AC Coupler 개발에 관한 것으로서, [그림 1]은 중·저속 전력선 통신에 사용하고 있는 일반적인 AC Coupler에 대한 블록다이어그램으로서 전력선통신을 하기 위해 전력선에 신호를 실어주는가 전력선으로부터 신호만을 분리해내는 장치이다. 우선 현재 가장 많이 사용되고 있는 AC Coupler에 대한 문제점 및 분석을 통해 개선해야 할 부분들을 확인해 보자.

기존 AC Coupler는 1차측 송수신 커플링 회로를 동일하게 구성하여 송신시 전력선의 변화하는 임피던스 특성에 영향을 받지 않고 전력선 신호를 송신할 수 있도록 설계하기 위해 송신 신호에 맞게

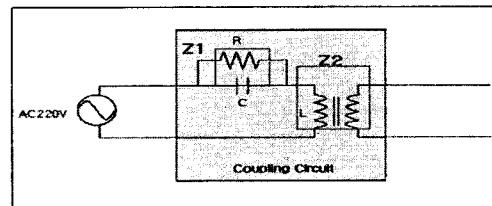1) 본 연구는 산업자원부 에너지 · 자원 기술 개발 사업의 일환으로 추진되고 있는 (과제명: 저전력 대기모드 지원 PLC 통신 모뎀 개발)의 지원에 의한 것임.

AC Coupler가 설계되었다. 또는 커플링 인덕터(L) 2차측에 송신부와 수신부를 분리해서 설계한 경우도 있지만, 이 두 가지 모두 1차측의 커플링 회로는 동일하게 사용하고 있는 설정이다.



〈그림 1〉 기존 AC Coupler 블록다이어그램

현재 사용되고 있는 AC Coupler의 경우는  $R(470k\sim 1M \Omega)$ ,  $C(0.22\sim 0.33\mu F)$ ,  $L(600\mu\sim 1mH)$ 로 설계되어 있는데, 대표적인 A사의 커플링 회로에 대해서 전력 소모량 및 주파수 분석을 하게 되면 다음과 같다.

예) A사 :  $R(470k \Omega)$ ,  $C(0.33\mu F)$ ,  $L(1mH)$  커플러 구성

$$\text{전체 임피던스 } Z = Z_1 + Z_2$$

$$\begin{aligned} Z_1 &= 1/((1/R + 1/(2 * \pi * f * C))) \\ &= 1/(1/470k + 1/(2 * 3.14 * 60 * 0.33\mu)) \\ &= \text{약 } 8k\Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Z_2 &= 2 * \pi * f * L = 2 * 3.14 * 60 * 1m \\ &= \text{약 } 0.38 \Omega \text{이다.} \end{aligned}$$

따라서 전체 임피던스  $Z$ 는 약  $8k\Omega$ 으로 나타낼 수 있다.

우선 피상전력에 대해서 간략하게 알아보면, 피상전력  $S$ 는  $V_{rms} * I_{rms}$ 로 표현된다. 교류회로(정현 전원을 가지는 선형회로)에서 피상전력은 복소전력(complex power)의 크기이다. 또한 역률(Power Factor)이란 피상전력에 대한 평균전력의 비율써 정의된다.

$$pf = P/S = P / (V_{rms} * I_{rms})$$

이다. 정현 교류회로에서 위의 식은  $p = \cos\theta$ 로 계산할 수 있으며 여기서  $\theta$ 는 전압과 전류간의 위상각이다.

피상전력(S)은 교류회로에서 유효전력과 무효전력의 합으로 이루어진다.

$$S = P + jQ = V_{rms} * I_{rms}^*$$

위의 식에서  $V_{rms}$ ,  $I_{rms}$ 는 페어저 크기와 각으로 표시되는 복소량이며,  $I_{rms}^*$ 는 페어저 전류의 공액복소로서 인덕턴스 또는 저상전류가 무효전력을 흡수한다는 것과 일치한 교류회로에서 피상전력은 복소전력의 크기가 된다.

$$\text{피상전력}(S) = |S| = \sqrt{P^2 + Q^2} \text{로 나타낼 수 있다.}$$

소비전력을 줄이기 위해서는 역률개선 즉, 이 무효전력(Q)을 줄여야 한다.

다시 [그림 1]로 가서,

전체 임피던스  $Z$ 는 약  $8k\Omega$ 에, 피상전력을 구하게 되면,

$$\begin{aligned} S &= V_{rms} * I_{rms} = V_{rms} * V_{rms} / Z \\ &= 220 * 220 / 8k = 6.05 [\text{VA}] \text{이며,} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{주파수 응답은 차단주파수 } f_c &= 1/(2\pi\sqrt{LC}) \text{로서} \\ f_c &= 1/(2\pi\sqrt{1mH * 330nF}) = \text{약 } 8.78\text{kHz} \text{이다.} \end{aligned}$$

하지만, 현재 홈네트워크 시장에서 적용되고 있는 A사의 PLC 모뎀의 경우 캐리어 주파수가 95kHz~125kHz를 사용하고 있고, 중·저속 전력선 통신의 허용된 캐리어주파수가 9kHz~450kHz이지만, 대부분의 중·저속 전력선 모뎀의 경우 90kHz~400kHz 사이의 캐리어 주파수를 사용하고 있는 상태인데, 대부분 10kHz 고역필터(HPF : High Pass

