

## 부스트 컨버터의 2상 2중화에 관한 연구

신철준\*, 한경희\*, 손영익\*, 정유석\*  
\*명지대학교

## A Study on the Two Phase with interleaved Boost Converter

C. J. Sin\*, K. H. Han\*, Y. I. Son\*, Y. S. Jeong\*  
\*Myongji Univ

**Abstract-** In this paper, the authors study the boost converter as a DC-DC converter like a power supply and describe the investigation result about the two phase with interleaved boost converter which has the same effect that the switching frequency of the solid-state-switch is two times. As a result, the ripple of the input current and output current is better improved.

## 1. 서 론

전기·전자·통신 및 제어기기의 직류 안정화 전원으로서 널리 이용되고 있는 DC-DC 컨버터는 고효율, 소형 및 경량화 되어가고 있다. 그러나 DC-DC 컨버터는 전류 평활용으로 에너지 축적용 소자인 리액터 및 콘덴서가 존재하므로 소형, 경량화에는 한계가 있다. 리액터 및 콘덴서 소자를 더욱 소형화시키기 위해서는 스위칭 주파수를 더욱 높여 리액터 및 콘덴서에 흐르는 전류의 맥동을 작게 할 필요가 있으나, 반도체 소자의 스위칭 속도를 높이는 데에는 한계가 있다.[1]

본 논문에서는 단상 부스트 컨버터의 스위칭 주파수를 2배로 높인 경우와 동일한 효과를 갖게 하여 입력 및 출력 전류의 맥동률을 줄일 수 있는 2상2중 부스트 컨버터에 대해 고찰하였다. 부하변동에 따른 전압·전류의 지령 값과 실질적인 출력 값을 비교한 다음 PI제어기를 사용하여 출력에러를 보완하여, 부하전류가 변하여도 출력전압이 일정하게 되도록 하였다.

## 2. 부스트 컨버터

## 2.1 부스트 컨버터의 기본동작 및 특성

그림 1에 단상 부스트 컨버터의 주회로도를 표시한다. 여기에서  $E_1$ 은 입력전압,  $E_2$ 는 출력전압,  $D$ 는 다이오드,  $R$ 은 부하저항이며  $L$ 과  $C$ 는 에너지 축적용 리액터와 콘덴서로서, 컨버터 용량에 대하여 충분히 커서  $L$ 의 전류는 항상 연속이 되며, 출력전압  $E_2$ 의 맥동은 상당히 작은 것으로 가정한다. 스위치  $S$ 는 반도체 소자를 이용하여 고속으로 온·오프 할 수 있는 휴프부이다.

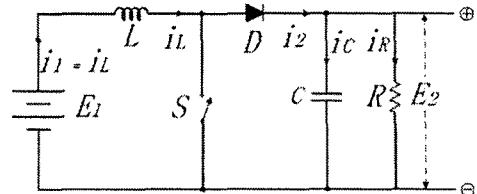


그림 1. 단상 부스트 컨버터  
Fig. 1 The single boost converter

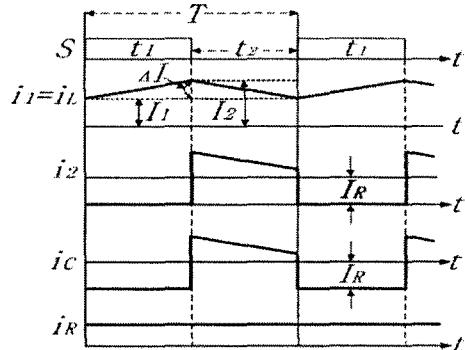


그림 2. 단상 부스트 컨버터의 각부 파형  
Fig. 2 The waveform of the single boost converter

스위치  $S$ 의 온·오프에 따른 입력전류  $i_1 (= i_L)$ , 출력전류  $i_2$ , 평활용 콘덴서  $C$ 의 전류  $i_C$  및 부하전류  $i_R$ 의 파형을 그림 2에 표시한다.  $S$ 가 온했을 때, 그림 2에서  $t_1$  시간동안 입력전류  $i_1 = i_L$ 이  $i_1$ 에서  $i_2$ 로 직선적으로 증가 하였다면

$$E_1 = L \frac{i_2 - i_1}{t_1} = L \frac{\Delta I}{t_1} \quad (1)$$

가 되고,  $S$ 가 오픈했을 때,  $t_2$ 기간 동안  $i_2$ 에서  $i_1$ 으로 직선적으로 감소할 때에는

$$E_2 - E_1 = L \frac{\Delta I}{t_2} \quad (2)$$

가 된다. 위의 식(1), 식(2)로부터 입·출력 관계식을 구하면 다음과 같다.

$$E_2 = \frac{E_1}{1 - \alpha} \quad (3)$$

전류 맥동분  $\Delta I$ 는

$$\Delta I = \frac{E_1 (E_2 - E_1)}{f L E_2} = \frac{E_1 \alpha}{f L} \quad (4)$$

가 된다. 입력전류  $i_i (= i_L)$ 의 맥동분  $\Delta I$ 는 동작주파수  $f$  와 인덕턴스  $L$ 에 반비례한다.

## 2.2 2상 2중 부스트 컨버터

그림 3에 2상 2중 부스트 컨버터의 주회로도를 표시한다. 이 회로는 그림 1의 단상 부스트 컨버터에  $L_2$ ,  $D_2$  및 스위치  $S_2$ 를 추가 접속하여, 스위치  $S_1$ 과  $\frac{T}{2}$  만큼 위상을 늦추어  $S_2$ 를 온·오프 동작시키는 것으로 입력전류  $i_i$ 은  $i_i = i_{L1} + i_{L2}$ 가 되며, 출력전류  $i_o$ 는  $i_o = i_c + i_R$ 가 된다. 스위치  $S_1$ 과  $S_2$ 의 온·오프에 따른 각부의 파형을 시비율  $\alpha$  가  $\alpha < 0.5$ 인 경우와  $\alpha > 0.5$ 인 경우로 나누어 그림 4에 표시한다.



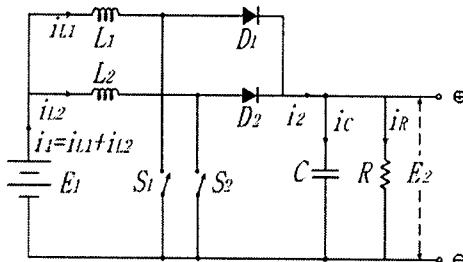


그림 3. 2상2중 부스트 컨버터

Fig. 3 The two Phase with interleaved boost converter

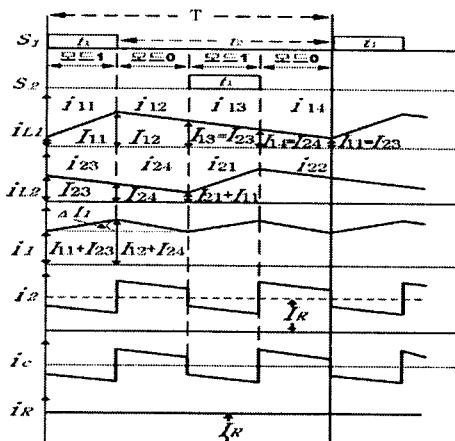

(a)  $0 < \alpha < 0.5$

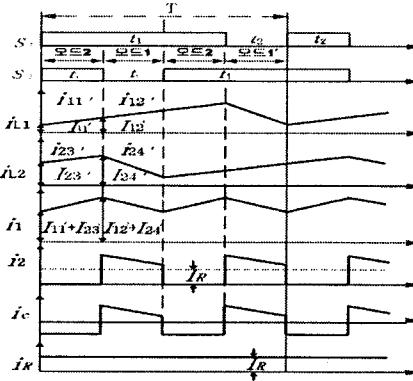

(b)  $0.5 < \alpha < 1.0$

그림 4 The waveform of the two phase with interleaved boost converter

### (1) $0 < \alpha < 0.5$ 인 경우

$L_1 = L_2 = L$ 의 조건하에서  $S_1$ 이 온,  $S_2$ 가 오프 상태인 모드1에서의 입력전류  $i_i$ 의 회로방정식은

$$L \frac{d(i_{11} + i_{23})}{dt} = 2E_1 - E_2 \quad (5)$$

위 식에서  $t = t_1(\alpha T)$  시간 동안  $(I_{11} + I_{23})$ 에서  $(I_{12} + I_{24})$ 로 직선적으로 증가하였다고 하면

$$L \frac{(I_{12} + I_{24}) - (I_{11} + I_{23})}{t_1} = L \frac{\Delta I_1}{\alpha T} = 2E_1 - E_2 \quad (6)$$

여기에서  $\Delta I_1 = (I_{12} + I_{24}) - (I_{11} + I_{23})$ 이다. 다음 모드0에서  $i_i$ 의 회로방정식은

$$L \frac{d(i_{12} + i_{24})}{dt} = 2(E_1 - E_2) \quad (7)$$

여기에서  $t = (0.5 - \alpha)T$  시간 동안에  $(I_{12} + I_{24})$ 에서  $(I_{11} + I_{23})$ 로 직선적으로 감소하였다고 하면

$$L \frac{-\Delta I_1}{(0.5 - \alpha)T} = 2(E_1 - E_2) \quad (8)$$

입력전류  $i_i$ 의 맥동분  $\Delta I_1$ 은

$$\Delta I_1 = \frac{(E_2 - E_1)(2E_1 - E_2)}{f L E_2} = \frac{E_1}{f L} \frac{\alpha(1-2\alpha)}{1-\alpha} \quad (9)$$

$\alpha$ 가  $0 < \alpha < 0.5$ 의 영역에서  $\Delta I_1$ 은 단상일 때와 동일하게 주파수  $f$  와 인덕턴스  $L$ 에 반비례함을 알 수 있다.

### (2) $0.5 < \alpha < 1.0$ 인 경우

$S_1$ 과  $S_2$ 가 모두 온 상태인 모드2에서의  $i_i$ 의 회로방정식은

$$L \frac{d(i_{11'} + i_{23'})}{dt} = 2E_1 \quad (10)$$

위 식에서  $t = t_1(\alpha - 0.5)T$  시간 동안에  $(I_{11'} + I_{23'})$ 에서  $(I_{12'} + I_{24'})$ 로 직선적으로 증가하였다고 하면

$$L \frac{(I_{12'} + I_{24'}) + (I_{11'} + I_{23'})}{t_1} = L \frac{\Delta I_1}{(\alpha - 0.5) T} = 2E_1 \quad (11)$$

다음 모드에서  $i_1$ 의 회로방정식은

$$L \frac{d(i_{12'} + i_{24'})}{dt} = 2E_1 - E_2 \quad (12)$$

가 되며,  $t = (1-\alpha)T$  시간동안  $(I_{12'} + I_{24'})$ 에서  $(I_{11'} + I_{23'})$ 로 직선적으로 감소하였다고 하면

$$L \frac{-\Delta I_1}{(1-\alpha)T} = 2E_1 - E_2 \quad (13)$$

입력전류  $i_1$ 의 맥동분  $\Delta I_1$ 는

$$\Delta I_1 = \frac{E_1(E_2 - 2E_1)}{fLE_2} = \frac{E_1}{fL}(2\alpha - 1) \quad (14)$$

$\alpha$ 가  $0.5 < \alpha < 1$ 의 영역에서  $\Delta I_1$ 은 단상일 때와 동일하게 주파수  $f$ 와 인덕턴스  $L$ 에 반비례함을 알 수 있다.

이상 고찰한 입력전류의 맥동분을 단상 식(4)과 2상2중방식(9)과 식(14)에 대하여 계산한 결과를 그림 5에 표시한다. 그림에서 알 수 있듯이 시비율  $\alpha$ 의 안정적인 제어가능 범위내(0.7이하)에서 동일 주파수 및 리액터에 대하여 입력전류의 맥동분이 단상보다 현저하게 작은 것을 확인하였다.

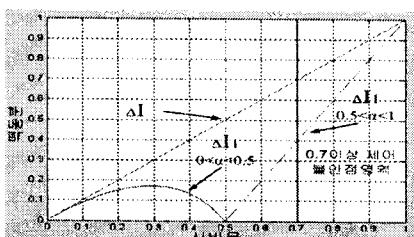


그림 5. 시비율  $\alpha$ 와 입력전류 맥동분  $\Delta I$   
Fig. 5 The input current ripple  $\Delta I$  and duty ratio  $\alpha$

### 3. 시뮬레이션 및 실험 결과

전제적인 제어특성을 알아보기 위해서 본 연구에서는 DLL을 이용하여 PSIM으로 시뮬레이션을 하였다.

그림 6은 시비율  $\alpha$ 가 0.4일 때 2상2중 부스트 컨버터의 각부 시뮬레이션 과형이다. 실험은 시뮬레이션과 같은 파라미터를 갖는 시스템을 사용하였으며, 단상 부스트 컨버터의 스위칭 주파수를 2배로 높인 경우와 동일한 효과를 갖게 하여 입력 및 출력 전류의 맥동률을 줄일 수 있음을 확인하였다.

표 1. 시뮬레이션 파라미터  
Table 1. Parameters of simulation

2상2중 부스트 컨버터 파라미터			
$E_1$	300[V]	$E_2$	450[V]
$C$	$2350[\mu F]$	$R$	$1[k\Omega]$
$L_1, L_2$	3[mH]	$f$	10[kHz]

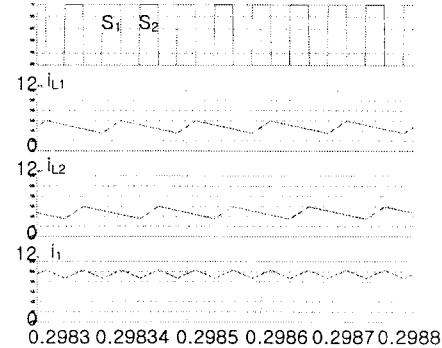


그림 6. 각부 시뮬레이션 과형

Fig. 6 The waveform of boost converter

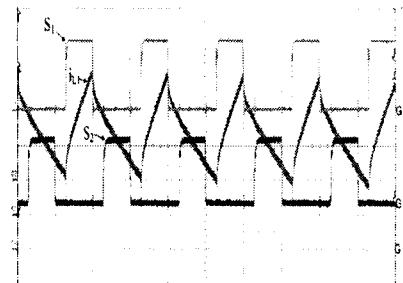


그림 7. 실험 결과 과형

Fig. 7 Result Experiment Waveform  
( $S_1$ 과  $S_2$  : [10V/div],  $i_{L1}$  : 2[A/div])

실험은 시뮬레이션과 같은 파라미터를 갖는 시스템을 사용하였으며, 단상 부스트 컨버터의 스위칭 주파수를 2배로 높인 경우와 동일한 효과를 갖게 하여 입력 및 출력 전류의 맥동률을 줄일 수 있음을 확인하였다.

### 4. 결 론

본 논문에서는 2상2중화한 부스트 컨버터의 특성을 대하여 고찰한 결과 단상과 비교하여 소자수가 증가하는 단점이 있으나 다음과 같은 특성을 확인했다.

- (1) 2상2중 부스트 컨버터의 입·출력 관계는 단상과 동일하다.
- (2) 입력전류의 맥동분은 단상과 동일하게 주파수 및 리액터에 반비례하여 감소한다.
- (3) 2상2중화 함으로서 입력전류 및 출력전류의 동작 주파수가 단상의 2배가 된다.
- (4) 시비율  $\alpha$ 의 제어가능 범위내(0.7이하)에서 동일 주파수 및 리액터에 대하여 입력전류의 맥동분이 단상보다 현저하게 작은 것을 확인하였다.

### [참 고 문 헌]

- [1] 신철준, 전기영, 이승환, 강승우, 오봉환, 정준병, 이훈구, 한경희 “부스트 레귤레이터의 2상2중화에 관한 연구”, 전자학술대회 논문집, pp 415 ~ 417, 2007.7
- [2] 노의철, 정규범, 최남섭, “전력전자공학”, 문운당, pp 205 ~ 218, 2005