

銅板接地電極과 銅線接地電極 使用에 對한 技術的 및 經濟的 比較 (完)

技術解說

12-2

趙 健 繢* · 權 寧 惠**

5. 多電極接地時의 合成抵抗值(集合係數)

1個의 電極으로 所期의 接地抵抗値를 얻지 못할 경우 두개 이상의 電極을 連接接地한다. 이와 같이 하였을 경우 合成抵抗値가 銅板電極을 合成하였을 때의 接地抵抗値를 비교하여 본다. 即 같은 條件下에서 銅板電極과 線電極의 集合係數나 비교하여 본다.

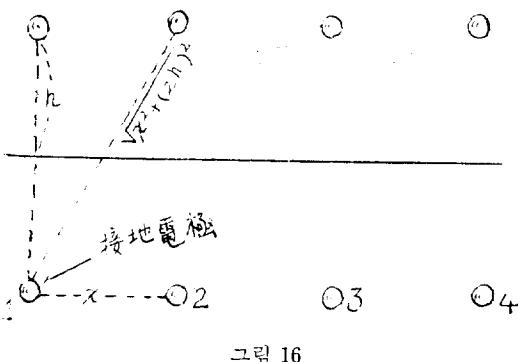


그림 16

그림 16과 같이 球電極들이 地面下 h 되는 곳에一直線으로 x 쪽 멀어져 있을 때의 合成抵抗値를 計算하여 본다.

지금 電極 1만이 있다고 하고 그 接地抵抗을 R , 球의 半徑을 r 라고 하고 影像을 고려하면

$$R = \frac{\rho}{4\pi} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{2h} \right)$$

지금 그림 16의 各電極에 I 라는 電流가 흐른다고 가정하면 各電極의 電位는 自己自身에 의한 電位와 이웃電極들에 의한 電位上昇과 影像들에 의한 電位上昇의 합이 된다 따라서 各極의 電位는

$$V_1 = \frac{\rho I}{4\pi} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x} + \frac{1}{3x} + \dots + \frac{1}{(m-1)x} \right. \\ \left. + \frac{1}{2h} + \frac{1}{\sqrt{(2h)^2+x^2}} + \frac{1}{\sqrt{(2h)^2+(2x)^2}} + \dots \right)$$

$$V_2 = \frac{\rho I}{4\pi} \left(\frac{1}{r} + \frac{2}{x} + \frac{1}{2x} + \dots + \frac{1}{(m-2)x} \right. \\ \left. + \frac{1}{2h} + \frac{1}{\sqrt{(2h)^2+x^2}} + \frac{1}{\sqrt{(2h)^2+(2x)^2}} + \dots \right)$$

* ** 韓電電氣試驗所

各電極의 平均電位는

$$V_{av} = \frac{2(V_1 + V_2 + \dots + V_m)}{m} = \frac{\rho I}{4\pi} \left(\frac{1}{r} + \frac{2(m-1)}{mx} \right. \\ \left. + \frac{2(m-2)}{2mx} + \dots + \frac{2}{(m-1)mx} + \frac{1}{2h} + \frac{2(m-1)}{mH_1} \right. \\ \left. + \frac{2(m-2)}{mH_2} + \dots + \frac{2(m-2)}{mH_{m-2}} \right)$$

(但 $H_m = \sqrt{(2h)^2 + (mx)^2}$)

$$R = \frac{V_{av}}{mI} \text{에서}$$

$$R = \frac{\rho}{4\pi m} \left(\frac{1}{r} + \sum_{n=1}^{m-1} \frac{(m-n)}{mnx} + \sum_{n=1}^{m-1} \frac{2(m-n)}{mH_n} + \frac{1}{2h} \right) \\ = \frac{\rho}{4\pi m} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{2h} + \sum_{n=1}^{m-1} \frac{2(m-n)}{m} \left(\frac{1}{nx} + \frac{1}{H_n} \right) \right)$$

(7)

(7)式에서 제 1항은 電極自身에 의한 抵抗成分이며 제 2항은 自身의 影像에 의한 成分이다. 제 3항의 괄호 속 첫 항은 이웃 電極들에 의한 電位上昇이며 끝 항은 이웃 電極들의 影像에 의한 電位上昇때문에 증가된 抗分이다.

集合係數는 (7)式에 의하여

$$\eta = \frac{R}{R_1/m} = 1 + \frac{2hr}{2h+r} \sum_{n=1}^{m-1} \frac{2(m-n)}{m} \left(\frac{1}{nx} + \frac{1}{H_n} \right) \quad (8)$$

즉 η 는 항상 1보다 크다.

電極의 크기와 埋設깊이 등이 주어지면

$$\eta = 1 = K \sum_{n=1}^{m-1} \left(1 - \frac{n}{m} \right) \left(\frac{1}{nx} + \frac{1}{H_n} \right) \quad (9)$$

但 $K = \frac{4rh}{2h+r}$, $x > 2r$ 이다.

(8)式을 圖示하면 그림 17과 같다.

그림 17에 있어서 η 는 電極間隔이 커질수록 1에 收縮함을 알 수 있다.

合成抵抗値 R_m 을 (7)式에 의하여 計算한 值은 표 4와 같다. 여기서 계산기준은 0.12 m 半徑球로 하였으며 이것은 $30 \times 30 \times 0.1$ cm의 銅板電極과 等價이다. 또

$\rho = 157 \Omega \cdot m$, $\frac{\rho}{4\pi} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{2h} \right) = 120$ (實測值)로 하였으며 銅板電極의 等價球電極의 半徑은

$$R_1 = \frac{\rho}{4\pi} \left(\frac{1}{r_e} + \frac{1}{2h} \right) = 120 \Omega$$

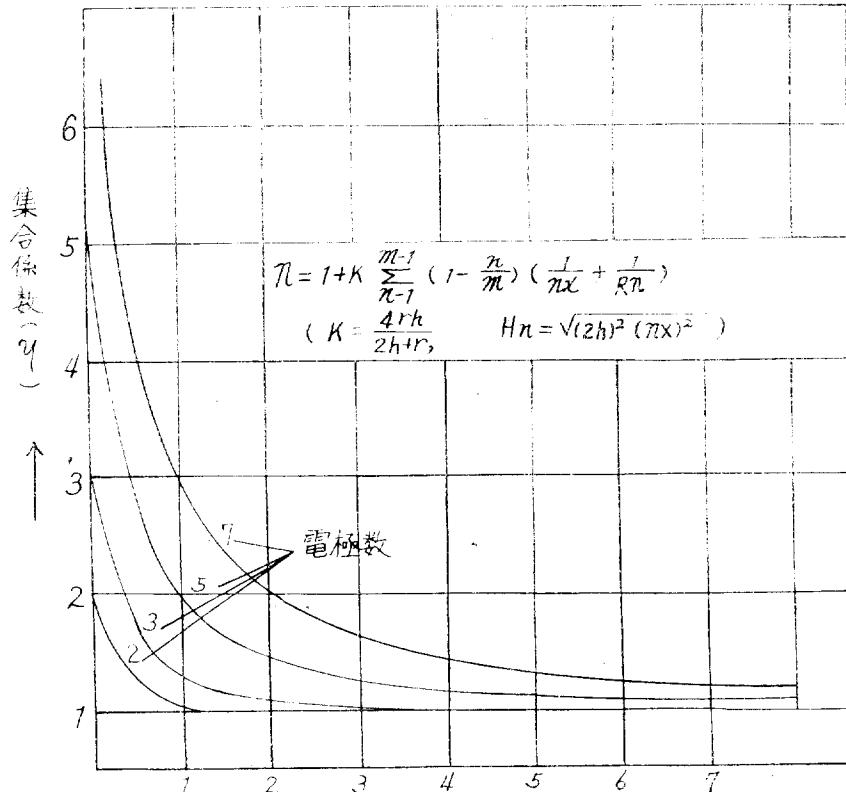


그림 17. 兩端電極間距離(m)

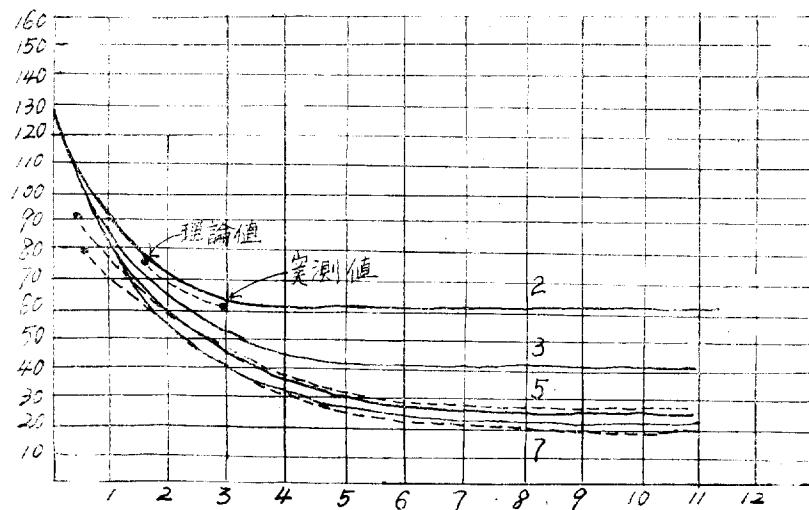


그림 18

예시

$$r_c = 0.12m$$

를 얻었다.

〔표-4〕

電極間隔 (cm)	電極個数 m					
	0.1 m	0.3 m	0.5 m	0.8 m	1.0 m	1.5 m
2 個	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
2	130.2	88.7	79.5	73.6	71.35	68
3 個	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
3	119.7	72.4	61.95	53.3	52.5	48.8
5 個	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
5	100.3	55.4	44.8	39.7	35.8	32.2
7 個	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
7	87.9	46.5	36.6	30.2	27.9	24.55

제 산치와 실측치를 비교하면 그림 18과 같다.

實測値을 얻기 위하여 다음과 같은實驗을 하였다.

〔實驗 6〕

電極形 A : $30 \times 30 \times 0.1$ cm 의 銅板電極

〃 B : $(0.8 \times 0.18) \times 104$ cm 의 角銅線

〃 C : $(0.8 \times 0.18) \times 208$ cm 의 〃

이와 같은電極 A, B, C에 대하여 埋設 깊이 40 cm, 電極數 2, 3, 5, 7, 9를 相互間隙을 變化시키며 合成抵抗値를 測定하였다.

A, B, C電極 1個의 抵抗値를 R_A, R_B, R_C 라고 하면

$$R_A = 120 \Omega, R_B = 118 \Omega, R_C = 70 \Omega$$

2個以上을 물을 경우의 數値는 표-5와 같다.

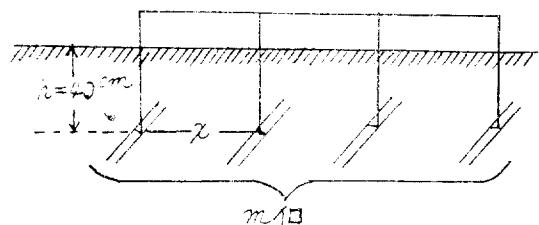


그림 19

〔표 5-a〕 M=2 (電極數)

兩端電極距離(m)	0 m	0.3	0.5	1.0	2.0	3.0	5.0	6.0
抵 抗 值(Ω)	111	90	76	70	65	64	62	61

M=3 (電極數)

兩端電極距離(m)	0.2	0.6	1.2	2.0	4.0	6.0	10.0
抵 抗 值(Ω)	100	68	56	52	47	43	41

M=5 (電極數)

兩端電極距離(m)	0.3	1.2	1.5	3.0	6.0	10.0
抵 抗 值(Ω)	90	54	46	39	31	28.9

M=7 (電極數)

兩端電極距離(m)	0.4	1.8	3.0	6.0	12.0
抵 抗 值(Ω)	77	46	39	29.2	24

M=9 (電極數)

兩端電極距離(m)	0.4	2.4	8.0	12.0
抵 抗 值(Ω)	74	45	26.5	21.6

〔표 5-b〕 M=2 (電極數)

m	0	0.4	1.0	2.0	3.0	6.0
Ω	106	78	75	70	61	59

M=3 (電極數)

m	0.1	1.0	2.0	6.0	10.0
Ω	103	62	56	45	44

M=5 (電極數)

m	0.2	1.0	2.0	4.0	8.0
Ω	95	55	49	38	30

M=7 (電極數)

m	0.2	3.0	6.0	12
Ω	95	37	30	23

M=9 (電極數)

m	0.2	1.0	4.0	8.0
Ω	87	52	32	25

〔표 5-c〕 M=2 (電極數)

m	0.05	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0
Ω	60	50	47	45	42	40

M=3 (電極數)

m	0.15	1.0	2.0	4.0	6.6	8.0	10.0
Ω	53	41	35	32	32	30	27

M=5 (電極數)

m	0.15	1.0	2.0	4.0	8.0	10.0
Ω	56	37	34	30	27	25

M=7 (電極數)

m	0.15	1.0	2.0	3.0	6.0	10.0
Ω	51	35	32	28	21	18

표 5를 圖示한 것이 그림 18의 點線들이다. 그림 18에서 보는 바와 같이 電極間隔이 클수록 두 曲線은 잘 일치한다. 이것은 電極이 球가 아니기 때문에 그 形狀에 대한 영향에 의하여 간격이 좁을 때는 차이가 생긴다.

그림 20은 표 5-a와 표 5-b의 測定值에 의하여 그린 것인데 實線은 A電極, 點線은 B電極의 合成抵

抗值이다. 표 5 또는 그림 20에 의하여 板電極과 線電極의 集合係數도 大差 없음을 증명한다.

그림 21은 표 5-c를 圖示한 것이다. 電極 C를 使用했으며 電極 C는 B와 같은 角銅線으로 거리만 2倍로 한 것이다.

그림 20, 21에서 電極埋設區域이 制限되어 있을 경우는 電極數를 5個 이상으로 하여도 電極間隔에 제한

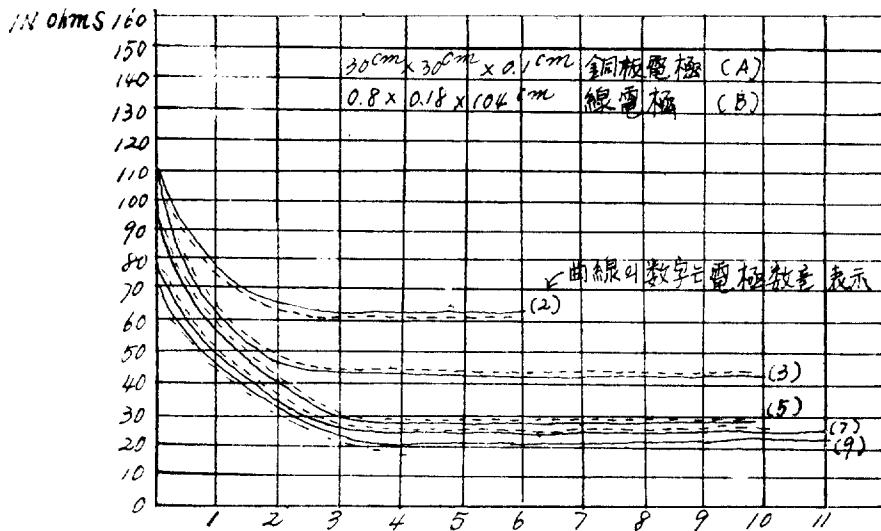


그림 20

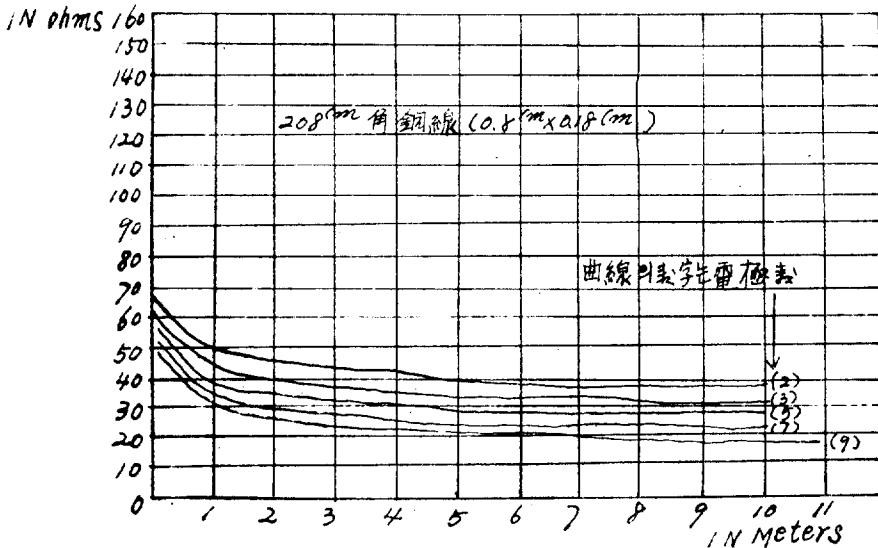


그림 21

을 받으므로 合成抵抗值를 감소시키는데 효과가 없으며 接地極을 2個 이상 埋設할 경우는 그 間隔을 끌 수 있는 대로 멀리 하는 것이 효과적이고 적어도 50 cm 이상으로 하는 것이 좋음을 안다. 따라서 電極數를 4~5個로 하여도 얻을 수 없는 낮은抵抗值를 얻으려면 土壤處理 等으로 大地比抵抗을 낮추는 수 밖에 없다.

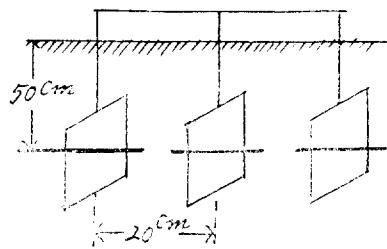


그림 22

를 바꾼 合成抵抗值는 표 6과 같다.

〔표 6〕

電極數	1	2	3	4	5
板形極(Ω)	58	40	30	26	24
S字形極(Ω)	45	29	22	18	16

이것을 圖示하면 그림 23과 같으며 板과 線의 合成抵抗值가 電의 平行으로 變化하며 集合係數가 같음을 안다.

以上의 實驗 6,7의 結果로 보아 銅板 接地電極을 이와 等價인 線電極으로 바꾼다 하더라도 合成抵抗值(集合係數)가 같다.


6. 結論

球狀電極보다는 平板電極이 有利하고 平板電板보다는 線狀(直線 grid等)電極이 有利하다. 또 하나의 直線電極보다는 그 直線電極을 여러 개의 토막으로 찢어 相互間의 距離를充分히 크게 하여 分散接地하는 것이 더욱 有利함은勿論이다. 이것은 實驗 6에서 使用한 電極 B와 C의 接地抵抗值을 比較하면 곧 알 수 있다. 即 기록 104 cm의 線電極은 118Ω 임에 比하여 203 cm의 平板電極은 70Ω 였다. 단일 이 電極을 半으로 짜르면 104 cm의 B電極이 둘 생기는데 이것을充分한 距離로 떼어(5 cm 정도) 連接으로 接地하면 118Ω 의 半인 59Ω 를 얻는다. 따라서 하나의 電極보다는 둘로 나누어서 接地한 多電極方式이 銅의 利用面에서 보면 有利한 것을 알 수 있다. 그러나 같은 銅量을 여러개의 接地極으로 나눌다면 거기에 따라 工事費도 增加되고 또 接地電極을 어느 程度以下로 작게 할 수는 없

〔實驗 7〕

實驗 6에서는 直線形電極과 板電極의 比較를 하였는데 線電極의 모양을 바꾸었을 경우 그 合成抵抗值가 어떻게 變化하는가를 實驗하여 본다. 이 實驗에서는 電極 C를 S形으로 하여 板電極과 比較한다.

그림 18과 같이 極間隔을 20 cm 쪽으로 하고 電極數

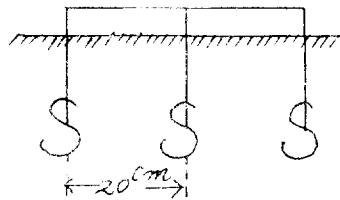

(往十里澆灌所貯水池에어)

으로 現在 使用되고 있는 $1 \times 300 \times 300$ m/m 銅板電極을 最少單位로 하여 이와 實效等價인 線狀電極을 使用 토록 하는 것이 經濟的으로 크게 이익이 된다. 이와같이 板電極을 線狀電極으로 바꿀경우 考慮되어야 할 여러 가지 問題點은 本論에서 檢討된 바와 같이 큰 難點이 되는 것은 없다. 即 接地抵抗值의 電流特性 多電極接地時의 合成抵抗值 電位傾度 等은 板電極의 경우와 마찬가지이고 寿命도 線狀電極의 線材를 指하는데 따라 더 길게 할 수 있다. 線材를 너무 가늘게 하지 않는限 接觸抵抗이 全體 接地抵抗에 미치는 影響은 板電極에 比하여 大差가 없다.

實際上 線狀電極의 線材는 接地線의 斷面積(2.6 mm² 以上 電氣工作物規定 40條)보다는 커야 한다. 工事費도 板電極 으로 接地할 경우와 같은 경우 할 수 있다.

線狀電極의 線材로는 그 斷面이 圓形인 것보다 宽이 넓은 帶(strip)狀인 것이 有利하므로 不角銅線을 使用하는 것이 좋다. 實用上 1.8×7.6 m/m, 1.6×8 m/m의 不角銅線이 適當하다. 線狀電極의 모양으로는 直線狀의 것과 grid狀의 것 두 가지가 推奨된다. 1.6×8 m/m 不角銅線으로 (그림 20)의 (a), (b)와 같은 두 가지 線狀電極을 만들면 實用上 便利하다.

直線狀의 것은 地形에 따라 그 모양을 環形, I字形, S字形 等으로 만들어 埋設할 수 있다.勿論 直線狀 그대로 埋設하는 것이 가장 有利하고 그 모양을 바꾸드라도 可能한限 그 抱括面積이 가장 크도록 해야 한다. 特別히 機械的 強度가 커야 하거나 또 工事上 不得已 小型 簡便한 것이 要求될 때는 (b)와 같은 grid電極을 使用하면 된다. 따라서 이 grid電極은 硬銅을 使用해서 만들어야 한다. 參考로 다음에 各電極의 銅量

및 그 資材費 比較表를 만들었다.

〔표 7〕

電極種類	銅量	比較値	單價	資材費
1×300×300 m/m 銅板	800 gr	1		250 원
0.7×300×300m/m 銅板	560 gr	0.7		180 원
1.6×8 m/m Grid 電極	180 gr	0.225		57 원
1.6×8m/m 直線電極	119 gr	0.149		37원50

配電系統 接地極으로 線狀電極을 採擇하는데 考慮되어야 할 重要한 點들은 大體로 本論文에서 論議된 것으로 본다. 한편 送電系統의 鐵塔接地로는 이미 埋設地線이 使用되고 有다는 事實로 미루어보아 그것도 一種의 線狀電極인 以上 配電系統에 小規模의 線狀電極을 實用化해도 技術上 아무 支障이 有음을 確信하며 年間 銅板電極 使用量이 數萬枚에 達하고 있는 實情에 비추어 一切의 板狀電極 使用을 線狀電極으로 바꾸면莫大한 經濟的 利益이 有음을 말하여 둔다.

(1963年 11月 15日 接受)

參考文獻

- 1) Voltage Gradients Through the Ground Under Fault Condition—AIEE Committee Repo-

rt. p. 669, AIEE Trans 1958.

- 2) Some Chemical Treatments to Reduce the Resistance of Ground connections—R.J. Clark., Bruce O. Watrins p. 1016, AIEE Trans 1960.
- 3) Grounding Electrode Potential Gradients from Model Teste—H.R. Armstrong L.J. Simpkin p. 618, AIEE Trans 1960.
- 4) System Grouding p. 145, AIEE Trans Vol. 64, 1945.
- 5) Trantient Performance of Electric power system. Reinhold Rüdenberg.
- 6) 接地抵抗——p. 77, 電力誌 38卷 10號.
- 7) 接地抵抗に就いて p. 19, 電力誌 36卷 3號.
- 8) 變壓器の 接地工事について p. 12, 電力誌 38卷 5號.
- 9) 接地抵抗に 關する 二三の考察
- 10) 計算と 實測による 綱狀 接地電極의 接地抵抗 p. 571, 日本電學誌 74卷.
- 11) 地下腐蝕の 電氣化學的見解 p. 360, 電學誌 77卷.
- 12) 多電極接地의 接地抵抗 p. 15, 電學誌 74卷.
- 13) 電氣化學便覽——龜山直人——

原稿募集

第 13 輯의 原稿를 아래와 같이 募集하오니 會員께서는 多이 投稿하여 주시기 바람.

記

- (1) 內容: 論文, 特輯解說, 報告.
- (2) 200 字: 原稿紙 50 面 内外의 本會 投稿規程에 따를것.
- (3) 期日: 1964年 2月 15日
- (4) 送付處: 서울特別市 中區 小公洞 72의 2

大韓電氣學會 ②5813