

施設紹介 1

TV用 Microwave S. T. Link 및 送信機製作記

金相林

1. 序言

오랜 時日과 여러가지 試練과 數많은 難題들을 克服하고 오는 12月에 開局하게 될 民間放送인 東洋 TV는 또한 여러가지 社會의 貢獻과 放送界 技術發展에 많은 貢獻을 期約하고 있다. 特히 여기에 쓰여질 모든 機器들이 國內에서 製作되었다는 點은 그것이 外製의 흥내에 지나지 않는다 하더라도 그 質이나 技術이 先進國에 比해 많은 差異가 있는 것이 아님은 決로 過少評價될 수는 없다. 이것은 한便 우리 技術이 빨리 發展했음을 證明하는 것이면서 또한 모든 面에 意慾과 自信을 갖게 해줄 것이라고 믿는다. 이런 意味에서 筆者도 그 機器製作에 微少나마 一部를 擔當할 수 있었음을 無限한 榮光으로 生覺하면서 4KW TV 送信機와

ST Link 및 中繼用 마이크로웨이브 製作에 있어서의 資料들을(特異한 것은 없지만) 開陳해서 斯界의 뜻있는 분들에게 微少나마 도움이 되게 할 수 있는 機會를 갖게 된 것을 또한 기뻐하는 바이다. 然이나 其間製作에만 置重하였든 나머지 充分한 實驗資料를 얻지 못하였다라는 點과 또한 얻은 資料도 미처 整理하지 못해서 여기 記述할 수 없게 되었음을 서운하게 생각하는 바이다.

2. Microwave S. T. Link

이번 製作한 몇臺의 Micpowave는 TV用 ST Link 및 中繼를 위한 것이며 5,925~7,425 Mc의 周波數範圍를 갖는 것으로 固定 및 携帶兩用의 것이다.

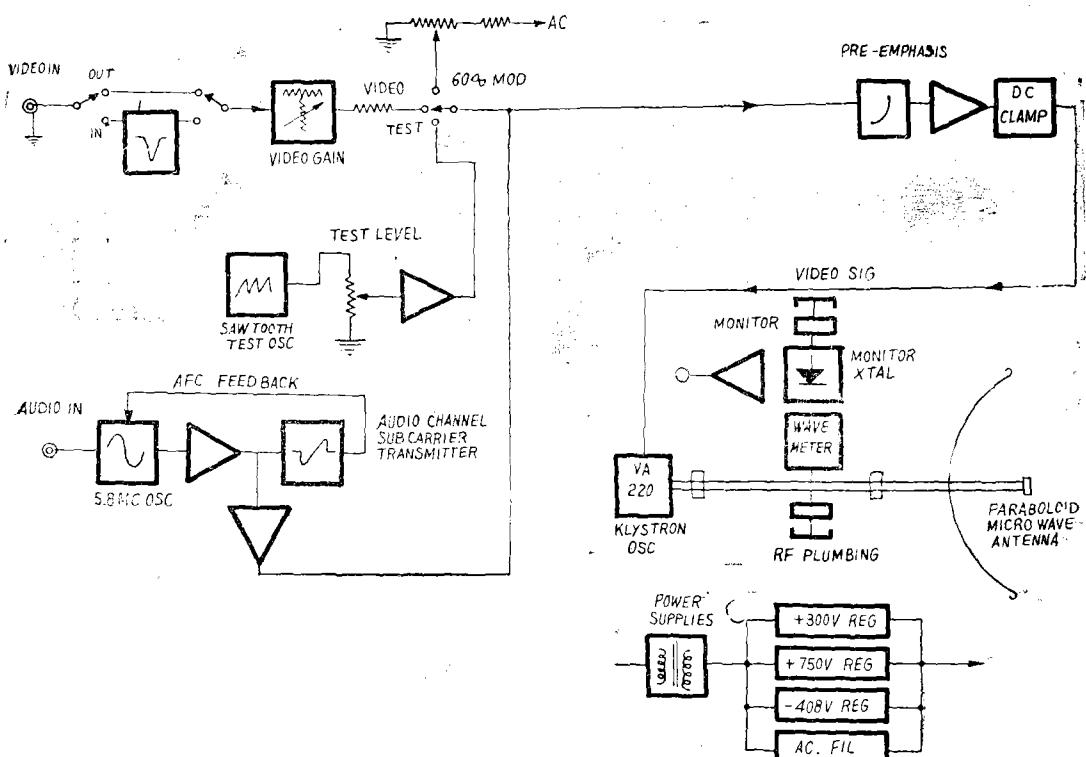


그림 1. 送信機系統圖

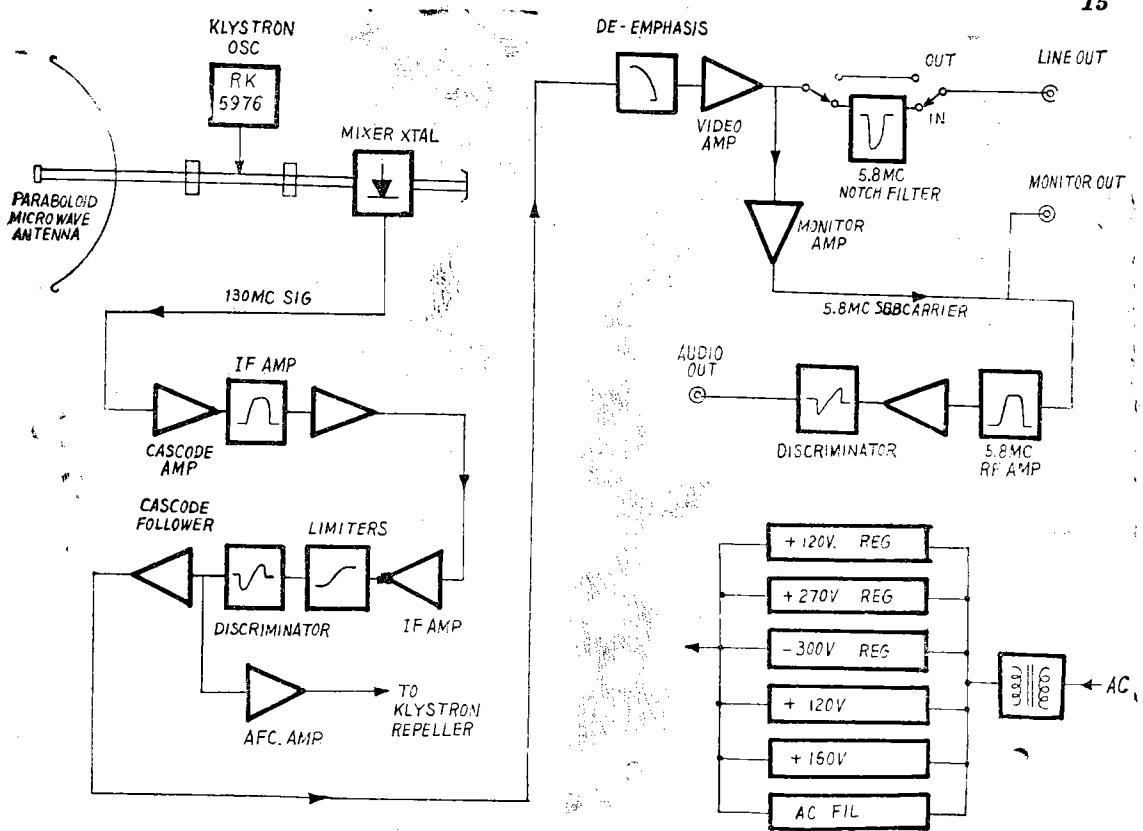


그림 2. 受信機系統圖

가. Microwave 送信機

發振管으로는 許可된 周波數에 맞추기 위해서 VA 220(Reflex Klystron) Series의 C를 使用하였다. 이 Klystron의 特性은 그림 3과 같으며 DC Repeller 電壓變動을 시켜 變調를 얻으며 Cavity를 變化시켜 周波數와 Mode Balance의 變化를 얻게 된다. 變調感度

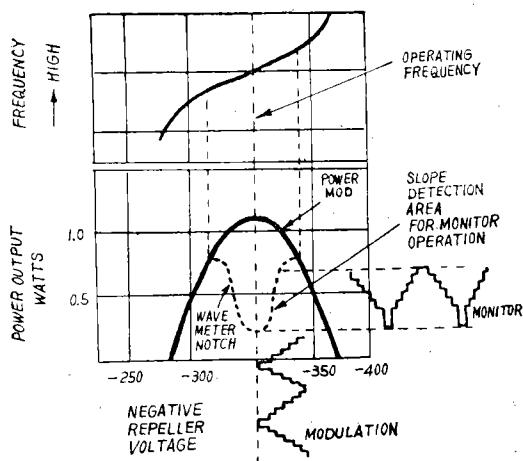


그림 3. VA 220 C 特性

는 平均 0.3 Mc/Volt이다. VA 220의 變調特性에 있어서 가장 直線性이 좋은 곳은 最大出力點 上下로 각각 2.5 Mc 程度인데 TV에서는 이 最大出力點에 映像信號의 Sync tip를 두게 하기도 하고 2.5 Mc 程度周波數가 낮은 쪽에 두기도 한다. Sync tip의 電位는 變調器의 DC Clamp 回路에 依해서 DC Repeller 電位와 같게 되며 映像信號에 依해서 負의 Repeller 電位가增加됨에 따라 周波數가 높은 쪽으로 偏移되면서 FM 變調波가 생기게 된다. 使用周波數는 Sync tip의 周波數가 되는 것이며 萬一 Repeller 電壓을 잘못 調整하면 最大出力도 얻지 못하게 되며 變調도 直線性이 좋은 點에서 얻지를 못한다. DC Repeller 電位는 一 250 V에서 -408 V 사이에 調整할 수 있게 하였다. VA 220 C(6,875~7,125 Mc)를 몇 個 實驗해본 結果에 依하면 最大出力を 얻을 수 있는 周波數는 約 7,000 Mc을 中心으로 해서 ± 50 Mc範圍이고 낮은 쪽과 높은 쪽은 大概 3 db 以下로 떨어지는 것을 알 수 있었다.

FM 雜音改善策으로 送信機의 變調器入力端에 그림 4와 같은 特性을 갖는 9 db Pre-emphasis 回路를 捷入하였는데 이것은 또한 Differential phase 및 Gain의 Distortion에도 改善을 주게 된다. 이 特性를 測定

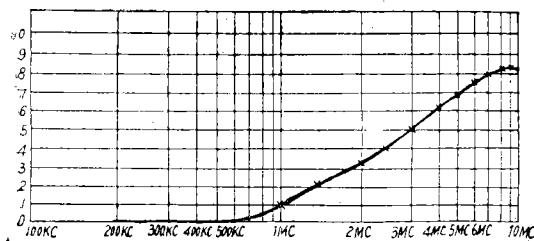


그림 4. Pre-emphasis Response

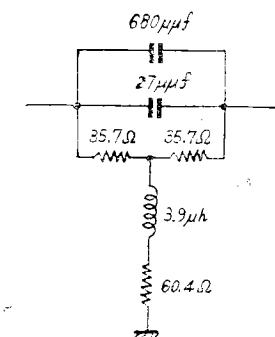


그림 5. Pre-emphasis 回路

하는데는 1 Mc 以上은 Video 掃引信號로直接 Scope 上에서 直視할 수 있으며 1 Mc 以下은 Signal Generator로 入力を一定하게 하고 出力を測定하면 된다.

映像變調 Level 은 變調器入力 0.8 V. PP 때 100 % 變調되며 이때 Deviation 은 4 Mc 이 된다.

Klystron 的 發振, 變調, 出力 및 周波數等을 監視하는 裝置로써 廣帶域特性을 갖는 十字形 方向性, 結合器를 만들었다. 十字形 구멍과 구멍사이에는 세로와 가로를 각각 $\lambda/4$ (6500 Mc)로 하였으며 結合度는 約 20 db 程度로 하였다. 여기에 吸收形 Wave meter 를 附着시켜 그림 3과 같은 Power mode에 Notch를 생기게 하여 Slope 檢波를 하게 한다. Crystal은 1N 23 WE를 使用하여 이 Crystal 電流로 Klystron의 發振 및 出力を 監視하고 檢波出力を 增幅해서 變調를 監視한다. 方向性 結合器의 無反射終端用 抵抗體로서는 여러가지 方法과 模樣을 달리해서 試驗을 했으나 测定裝置 不足으로 Data 를 얻지도 못하였으며 어떤 것이 가장 좋다는 確證도 얻지 못하였다. 다만 雜脂積層板 表面에 炭素膜이 處理된 것을 여러가지 모양으로 해서 適當한 位置에 插入固定하면 Terminate 가 잘되는 點을 얻을 수는 있다.

N. Microwave 受信機

受信機의 Local Osc 로는 Reflex Klystron RK 5976

(6, 250 Mc ~ 7, 450 Mc)를 使用하였으며 中間周波數는 130 Mc 이다. 이 發振은 送信 Klystron 的 發振周波數 보다 130 Mc 낮게 發振시킨다. RK 5976型 Klystron 은 그 發振勢力이 發振周波數範圍內에서 周波數에 따라서 差異가 크다. 混合用 Crystal 또는 1N 23 C를 使用하여 이 出力은 6 BQ 7 A의 Cascode 增幅段의 Grid에 直結되고 10 段의 6 AK 5로 된 中間周波增幅段에서 約 100 db 增幅된다. 이 中間周波段의 Band幅은 20 Mc(3 db 以內)이며 特히 雜音을 적게 하기 위해 附屬의 精選 및 配置에 努力を 많이 하였다. 中間

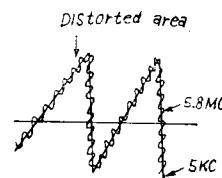


그림 6. 5 Kc Signal with 5.8 Mc Subcarrier

周波增幅器의 調整은 115 Mc ~ 145 Mc의 掃引信號器로 各段을 全部 精密하게 하여야 하며 十餘日間의 時日을 要하군 하였다. 이 調整을 잘못하면 周波數特性과 雜音에 큰 影響을 줄뿐만이 아니라 Differential Gain 및 Phase의 Distortion에 큰 影響을 주게 된다.

映像信號 增幅에는 低雜音 高周波增幅管인 5847 五極管을 使用하였으며 AC Hum을 적게 하기 위하여 Filament에 DC 電源을 供給했다. De-emphasis回路에는 送信機의 Pre-emphasis에 相應하는 9 db 特性曲線을 갖는 回路를 썼다. 經驗한바로는 Pre-emphasis나 De-emphasis回路에는 同期信號나 微分特性의 Distortion에 影響이 없다면 12 db 程度의 回路가 9 db回路보다 FM 雜音改善에 더욱 有効하지 않을가 생각한다.

다. 送受信機 綜合特性測定

振幅周波數特性: 送信機 RF 出力端子 受信機 RF 入力端子를 56 db 減衰器(4 FT Parabola)로 12 km 떨어진 距離를 通해서 連結하고 映像掃引信號器의 出力を 送信機入力端子에 加하며 受信機出力端子에서 直接 或은 映像檢波器로 檢波해서 Scope 上에서 直讀한다. 이때 送信機入力은 Normal Deviation 때보다 4 db 程度 적게 한다. 筆者가 製作한 것中의 测定值 하나를 紹介하면 다음과 같다. 200 KC. 1 V를 0 db로 하고 送信機에 있는 6 db 減衰器를 IN하고 测定한 것이다.

100 Kc——不明

200 Kc	— 0 db
500 Kc	— 0 db
1 Mc	— 0 db
3 Mc	— 0 db
3 Mc	+ 0.2 db
4 Mc	+ 0.5 db
5 Mc	+ 0.6 db
6 Mc	+ 0.8 db

微分特性：測定器가 없어서 测定 Data 를 얻지는 못했다. 그러나 送信機 Control 回路에 Test 用 5 Kc Sawtooth Generator 가 있어서 여기서 나오는 5 Kc Sawtooth 信號와 Audio Channel 用 Subcarrier 5.8 Mc Sine wave 信號를 써서 送受信全體 System 을 微分特性이 제일 좋은 方向으로 調整할 수는 있다. 即 5 Kc Sawtooth test 信號를 1 V PP 로 하고 5.8 Mc Subcarrier Sinewave 信號를 0.2 V. PP 되게 하여 6 db 減衰器를 通해서 變調器 入力에 加하면 受信機의 出力端에서는 그림 6과 같은 波形을 얻게 된다. 이 信號를 그림 7과 같은 5 Kc 除去 휠타回路를 써서 5 Kc Sawtooth 信號를 除去하여 5.8 Mc 成分만을 빼내서 Scope(TEKTRONIX 524 AD 같은 것) 垂直入力에 加하면 그림 8과 같은 波形이 생긴다. 이것으로 送受信 全體回路의 調整部分을 微分特性이 第一 좋게 調整한다.

信號對雜音比：5 Kc Sawtooth test 信號를 加했을 때와 無變調 때에 受信側에 나타나는 雜音을 比較한다. 即 受信機出力端의 75 ohm 負荷에 1 V. PP 의 信號가

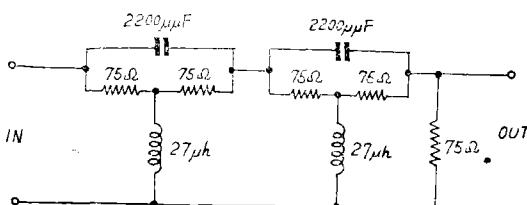


그림 7. 低周波 轮타回路

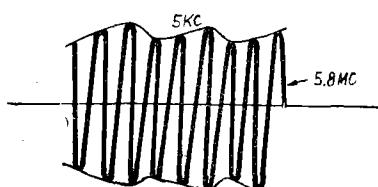
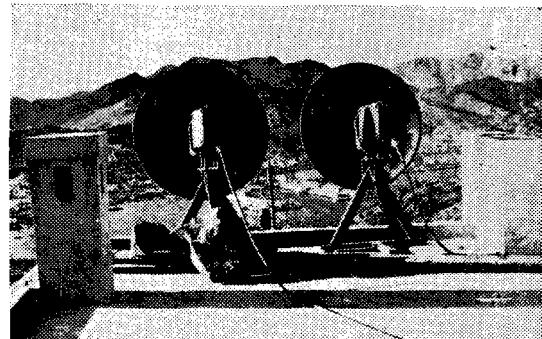


그림 8. 5.8 Mc 振幅高調波

그림 9. 釜山送信所屋上에 設置한 受信機
헤드 및 안테나

생기게 送信機 入力信號를 調整하고 다음에 變調信號를 빼고 TEKTRONIX 524 AD로 雜音을 测定한다. 筆者の 경우 56 db 減衰器를 通해서 送受信機를 連結하고 受信機出力を 60 사이클 Hum 除去回路를 通过して 测定했을 때 50 db PP/RMS 以下였다. S/N 가 約 40 db 程度면 畫面에는 거이 나타나지 않는다.

Noise Level : 受信機의 Noise Level 은 다음 式으로 計算된다.

$$N = KTBF$$

但 K = Boltzman 定數

$$= 1.38 \times 10^{-23} (\text{Joul}/\text{k}^\circ)$$

T = 溫度(Kelvin)

B = Band 幅

F = 雜音指數

萬一 F 를 15 db 라고 한다면, $T = 20^\circ\text{C} = 293^\circ\text{K}$ $B = 20 \text{ Mc}$ 때 $N = -85 \text{ dbm}$ 가 된다. 이럴 때 必要한 信號入力은 -45 dbm 가 있어야 된다. 그런데 FM의 S/N 改善度에 依해서 $\pm 4 \text{ Mc}$ 變調 때 約 8 db 改善되기 때문에 實地는 -53 dbm 의 入力만 있으면 된다. 參考로 Path 損失圖表를 畫어둔다.

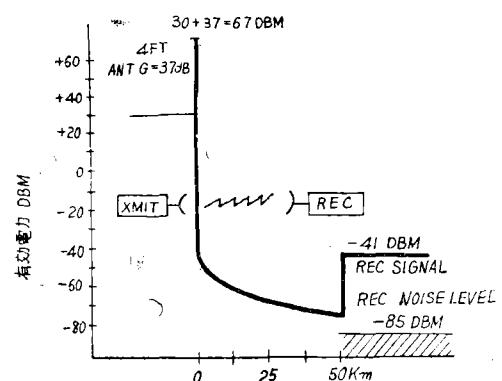


그림 10. Path Loss Diagram

信號對 Hum : 같은 方法으로 信號對 Hum 을 测定

할 수 있다. 이것도 50 db 以下가 되어야 한다.

라. 안테나

안테나 Feeder는 Head의 導波管과 choke 흐렌지로 結合되고 끝에는 反射圓板을 附着시켰으며 電界方 向으로 흡이 빠져나와 Slot 안테나와 같은 作用을 한다. 따라서 水平偏波가 된다.(水平偏波가 載波에 强하니) Parabola는 直徑이 4 Ft이고 焦點距離는 45 cm로 하였다. 이 안테나의 電力利得은

$$G = 0.65\pi^2 d^2 / \lambda^2 \quad (d = \text{Parabola 直徑}, \lambda = \text{波長})$$

로 計算되는데 7,000 Mc에서 約 37 db 된다.

마. Specification:

周波數範圍 : 5925~7425 Mc

變調 : F. M.

所要電力 : 105—125 V AC. 60 cps

送信機 —— 300 W

受信機 —— 300 W

送信管 : VA 220 Reflex Klystron

出力 : 1 W, +30 dbm

F.M. 偏移 : 4 Mc. P.P.

受信機局部發振管 : 5976 Reflex Klystron

中間周波數 : 130 Mc

中間周波數增幅器 Band幅 : 20 Mc

A.F.C : Local osc의 Repeller 電壓을 入力信號로
調整

映像信號入力 및 出力Impedance : 75 Ohms

入力電壓 : 1.0 V. P.P.

映像信號周波數特性 : 4.3 Mc 까지 ± 0.5 db

信號對雜音比(56 db Path : 4 ft 안테나로 12 km에
相當) : 50 db PP/RMS

音聲送信副搬送周波數 : 5.8 Mc

音聲入力 및 出力Impedance : 600 Ohms

音聲入力 : -5 dbm(50 Kc Deviation)

音聲出力 : +11 dbm

音聲周波數特性 : 60 cps에서 15 Kc 까지 -1.5,
+1.5 db

音聲 Distortion : 100 cps에서 15 Kc 까지 1.5% 以
內

音聲信號對雜音比(56 db Path) : -59 db(40 Kc De
viation)

音聲 Channel直線性 : 25 Kc Deviation 을 中心해
서 -25, +5 db 까지 直線

3. TV 送信機(Channel 7)

Microwave도 그랬지만 特히 送信機製作에 있어서
는 機械的인 部分에서 많은 難路를 느꼈다. 國內에서
購得할 수 있는 것과 製作할 수 있는 것에는 어떤 限界

가 있기 때문에 自然히 機械製作에 있어서도 그 設計
에 있어서 많은 侷限을 받지 않을 수 없었다. 例를 든
다면 어떤 變壓器가 너무 커져서 設計한 스피스에 맞
출 수 없게 된단지 必要한 材料의 不足 및 材料加工
이 困難해져서 P.A. tube를 꺼꾸로 세우지 않으면
안되었다는지 하는 點은 現 우리나라 實情으로는 不可
避한 것이었다. 이러한 條件들 때문에 製作한 送信機
가 그 出力이나 Efficiency 또 各特性들이 從來計劃했
든 것보다 滿足스러운 것이 못되었다는 것이 率直한
告白이다. R.F. Cabinet 및 Tank回路는 全體를 몇번
이고 다시 製作하곤 하였다.

가. Visual Excitor

陰極結合水晶 制禦發振回路에서 發振된 基本波를 27
倍增해서 Channel 7의 映像周波數를 얻는다. Excitor
의 出力은 8 W이며 Driver段에서 다시 最大 30 W로
增幅할 수 있게 하였다. 180 Mc의 高周波帶에서는 各
出力管의 各極間容量이 커져서 入力 및 出力回路構成
에 크게 影響을 주어 그 코일 選定이나 同調用C의 配
置問題가 理論보다도 여러번의 實驗을 하게 하였다.

나. 變調器

75 ohm 入力端에서 1 V P.P의 映像信號를 받아 被
變調管의 Grid回路에서 約 40 V. P.P 되게 增幅한다.
振幅直線性 稽正을 하기 위해서 White Strecth回路와
送信機에서 25%의 同期信號를 낼 수 있으니 만큼 入
力同期信號가 적을 때 同期信號판을 增幅하는 Sync
Strecth回路를 두었다. 變調器의 周波數特性를 보면 4
Mc까지는 ± 0.2 db 以內이며 4 Mc에서 漸次로 6 Mc
까지 줄어서 4.5 Mc에서 約 10 db 준다.

다. Video P.A. Driver와 P.A.

Driver에는 4x250B 2個를 써서 Push pull로 P.A.
에는 6076 2個를 써서 Push pull로 하였다.

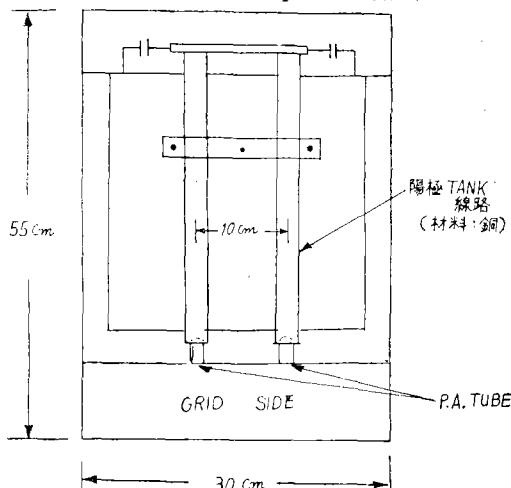


그림 11. 陽極 Tank回路 斷面圖

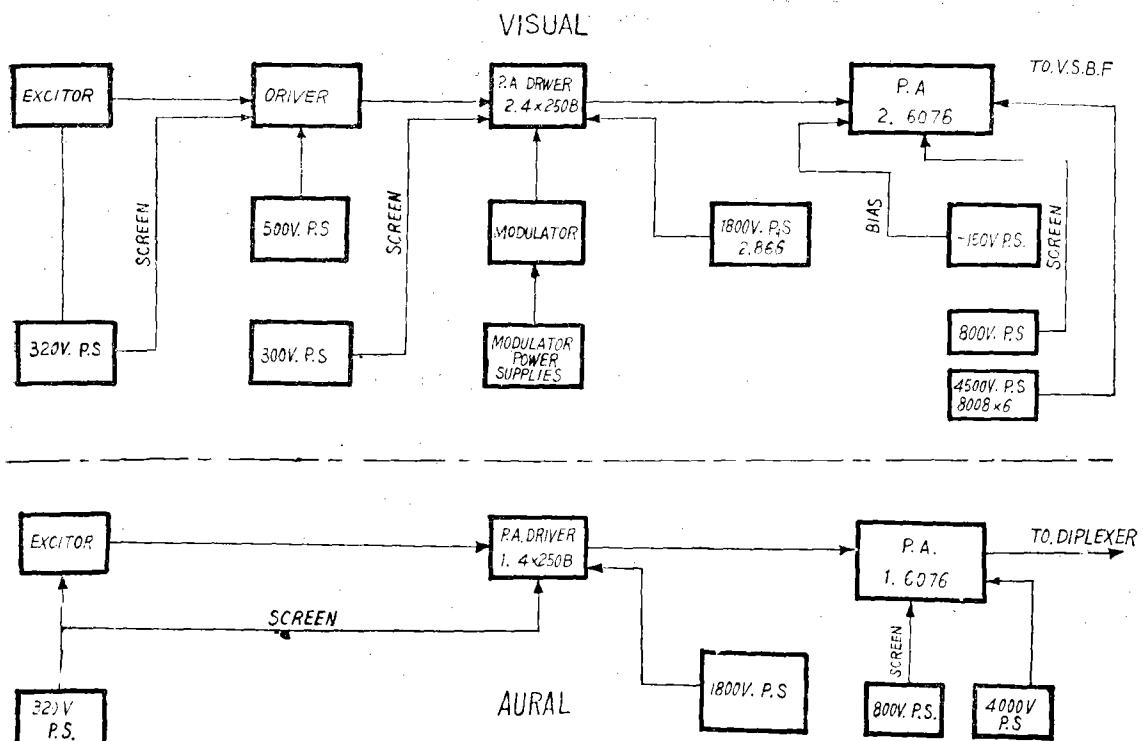


그림 12. 送信機系統圖

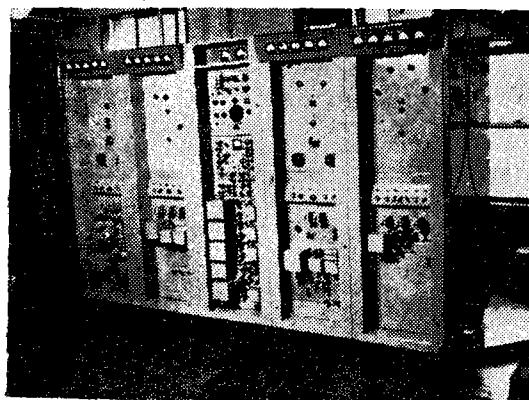


그림 13. 送信機前面

그림 11 은 陽極 tank 回路의 斷面圖를 表示한 것이다. 이 回路의 C 로는 真空管의 極間容量과 同調用 Disc 를 使用하고 L 로는 分布定數線路를 使用한 것이다. 同調는 L 線路의 短絡과 同調 Disc 를 잡는다. 여기서 同調 Disc 는 陽極回路의 C 와 임피던스 Z_0 를 變化시킨다. 그림 12 에서 Z_0 를 分布定數線路의 特性임

피坦스라고 하면 分布定數線路의 길이 l 는 $1/\omega C = Z \tan(2\pi l/\lambda)$ (但 λ =波長)로 되는데 同調 Disc 를 線路에 가까이 하거나 멀리하면 Z_0 와 C 가 變하게 된다. Disc 를 線路에서 멀리하면

Z_0 는 커지고 따라서 Band幅은 좁아지고 出力은 增加한다. 이때 線路의 길이가 달라져야 하는데 C 보다 Z_0 의 影響을 더 받게 된다. l , Z_0 , C 的相互間의 Data 를 测

그림 14. 分布定數線路

定器 不足으로 얻지 못하였음을 遺憾으로 생각한다.

送信機周波數特性: 映像掃引信號를 變調器入力에 加하고 4 KW P.A. 出力端에 模似空中線을 連結하여 最大出力으로 動作시켰을 때 다음 같은 測定值를 얻었다. 測定은 Demodulator의 出力を Scope 上으로 본 것이다.

各出力段의 測定值(同期信號 25% 入力일 때)

P.A. Driver(500 W)

$$I_P = 320 \text{ mA}$$

$$V_P = 1,800 \text{ V}$$

$$V_g = -50 \text{ V}$$

$$P_{OUT} = 300 \text{ W}$$

P.A. (4 KW)

$$I_P = 1,200 \text{ mA}$$

$$V_P = 4,400 \text{ V}$$

$$V_g = -150 \text{ V}$$

$$P_{OUT} = 2,200 \text{ W}$$

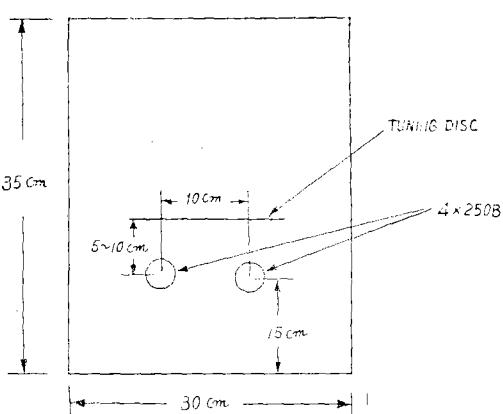


그림 15. 陽極 Tank 回路 平面圖

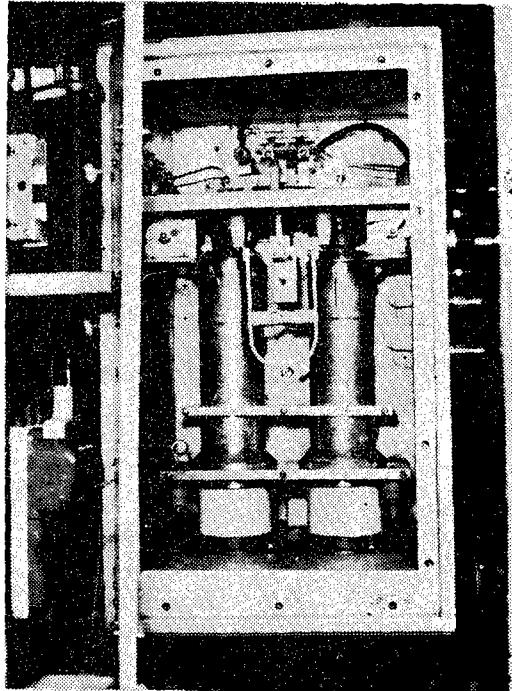


그림 16. 映像 R.F. Cabinet 內部

$$\begin{aligned}
 P_{UV}(\text{peak}) &= 500 \times 1.63 & P_{UV}(\text{peak}) &= 2.2 \times 1.68 \\
 &= 500 \text{ W} & &= 3.7 \text{ KW}
 \end{aligned}$$

라. 音聲送信機

Excitor는 세라소이드 方式으로 PM를 FM로 變換한 것이며 基本波를 1,296 遲倍해서 音聲周波數를 얻은 것이다. Pre-emphasis는 $75\mu\text{sec}$ 標準型을 使用하였다. 入力임피던스는 600 ohms로 하였고 +11 dbm 때 100% 變調되며 25 Kc Deviation이 된다. Excitor 出力에는 6,360을 使用하였는데 이것으로 8 W 出力を 얻을 수 있다. P.A. Driver에서 4x250 B 1個, P.A.에는 6076(四極管) 1個를 使用하였다.

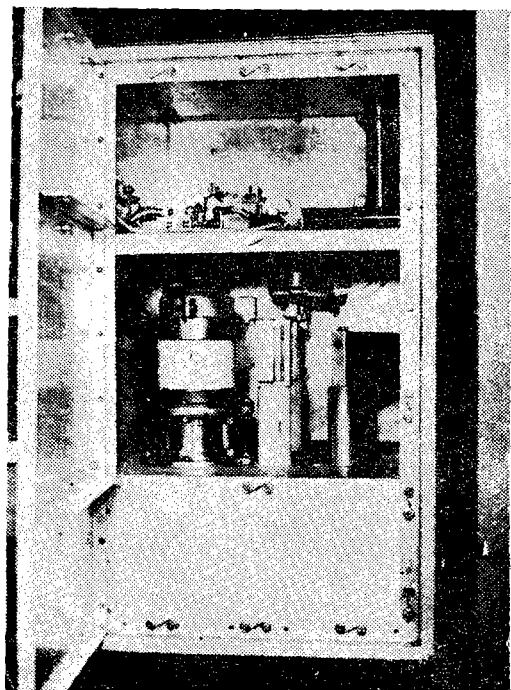


그림 18. 音聲送信機 R.F. Cabinet 內部

陽極 Tank 回路는 亦是 分布定數線路를 使用하였는데 真空管을 꺼구르 세우지 않으면 안되어서 많은 變形을 가져 왔다. C는 真空管의 極間容量으로 하고 同調는 分布定數線路의 길이 調整으로 한다. 이 原稿가 끝날 때까지도 각特性을 測定 못했기 때문에 다만 出力에 對한 値만을 적어둔다.

$$\begin{aligned}
 \text{P.A. 入力} : 200 \text{ W} && I_P = 900 \text{ mA} \\
 V_P : 3,500 \text{ V} && \text{出力} : 1,300 \text{ W} \\
 \text{V.S.W.R} : 1.15 \text{ 以下}
 \end{aligned}$$

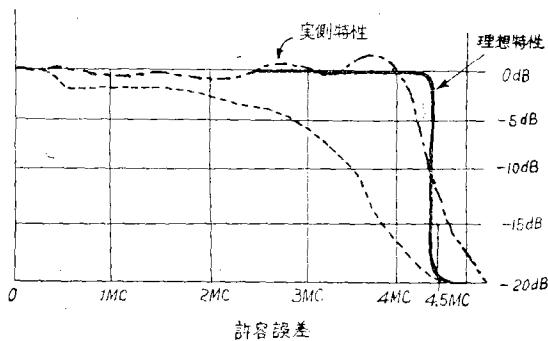


그림 17. 送信機周波數特性