

BJT를 이용한 고전압 콘버터

論文

3-2-4

High Voltage BJT Converter : balancing Problem

李 相 熙*
(Sang-Hee Lee)

요 약

전력 전자 분야에서 대용량 트랜지스터의 채용은 여러 장점에도 불구하고 무시되어 왔다. 트랜지스터 제작 기술의 어려움으로 여러 개의 트랜지스터를 직, 병렬로 연결하는 방법에 대하여 기술하고 트랜지스터의 직렬 연결시의 문제점을 설명하여 그 해결책을 제시한다.

Abstract

Advantages of the utilization of high power transistors in power electronics are sometimes neglected. Proposing a series connection of the transistors, we can see some techniques for ON / OFF control of the circuit. Realization of 3-transistor in series is cumbersome but very useful for the equilibrium of voltages.

1. 서론

전력 전자 분야에서 전력용 트랜지스터의 채용은 ON/OFF 스위칭이 가능하고 빠른 전류(轉流) 속도 및 전류시의 손실이 적은 장점이 있으며 회로의 단락을 방지할 수 있다.

이러한 장점에도 불구하고 대용량 트랜지스터 제작의 기술적인 어려움으로(현재 제작되고 있는 대용량 트랜지스터의 정격은 대략 10KVA) 그이용이 제한되어 왔다. 그 결과로 콘버터의 용량을 크게하기 위해 트랜지스터의 직렬 또는 병렬 연결이 고려되었다. 트랜지스터의 병렬 연결(전류 증가)은 트랜지스터가 폭화되거나 전류(轉流)시, 특히 텐

오프시에 전류의 분산 방법이 문제이고 전압을 높이기 위한 직렬 연결의 경우에는 전류 순간과 텐 오프 순간의 전압분산과 각 트랜지스터의 베이스 전위가 서로 다른 점이 문제가 된다.

대용량의 전력을 장거리로 송전할 필요성이 있거나(소련이나 북구) 해저 터널로 송전을 하여야 하는 경우(영국-불란서) 또는 전기 철도의 경우 내리막 길에서 전력을 회수하려 할 때는 전력 변환이 요구되고 일반적으로 다이리스터가 많이 쓰였으나 트랜지스터 제작상의 문제가 대용량을 위한 회로를 개발하면 전력 전자 분야에서도 트랜지스터가 각광을 받을 것이다.

이 연구는 트랜지스터 직렬 연결의 문제점을 기술하고 그 개선 방법을 제시하며 3개의 트랜지스터를 직렬 연결하였을 경우를 설명함으로써 직렬

*正會員: 江原大工大電子工學科助教授

연결의 유용성을 보이는 것을 목적으로 한다.

2. 직렬 연결의 문제점

트랜지스터를 직렬로 연결할 때 어떤 순간에도 트랜지스터의 양단에 걸리는 전압이 V_{CE} 의 최대치보다 작아야 한다. 트랜지스터가 저지 상태에 있으면 별 문제가 없지만 전류시에는 트랜지스터의 특성상 턴 온과 턴 오프의 시간적 차이가 존재하여 위험한 상태에 도달할 수 있다. 콘버터는 도통, 저지, 턴 온, 턴 오프의 4가지 상태로 나눌 수 있고 각 상태에 대해 고찰하기로 한다.

2.1. 도통 및 저지 상태

트랜지스터가 도통되어 있는 상태에서 양단에 걸리는 전압($V_{CE, sat}$)은 각 트랜지스터마다 다르지만 아주 작다. 또한 트랜지스터가 저지 상태에 있을 때는 양단의 전압을 V_{CEO} 를 넘지 않게 분산시키면 된다. 그러나 전류(轉流)시에는 트랜지스터 제조 특성상 턴 온 및 턴 오프 시간이 각 트랜지스터마다 약간의 차이가 난다.

2.2. 전류(轉流)

1) 턴 온

전류가 환류(環流) 다이오드에 흐르는 동안은 직렬 연결된 트랜지스터 쌍에 걸리는 전압은 거의 E와 같다. 마지막으로 턴 온되는 트랜지스터의 양단에 거의 모든 전압이 걸리게 된다($V_{CE} = E - n \cdot V_{CE, sat}$)(그림 1).

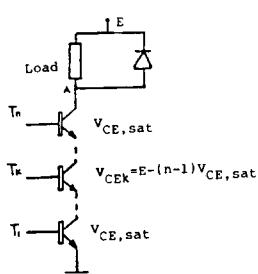


그림 1. 트랜지스터의 턴 온

Fig. 1. Turn-on situation of the transistor

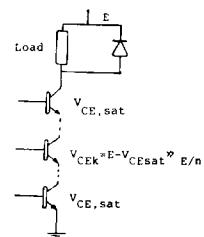


그림 2. 트랜지스터의 턴 오프

Fig. 2 Turn-off situation of the transistor

2) 턴 오프

처음으로 턴 오프되는 트랜지스터의 양단의 전압이 매우 빠르게 증가한다. 만약 다른 트랜지스터들이 포화 상태를 벗어나지 못하면 이 값은 매우 커지게 된다(그림 2).

3) 베이스 명령

트랜지스터 직렬 연결의 또 다른 문제는 베이스 바이어싱 회로의 포텐셜이 서로 다르고 가변적인 것이다. 각 트랜지스터의 베이스와 에미터 사이에 변압기를 설치하는 방법이 있지만 낮은 주파수에서 변압기가 포화되는 문제가 있다.

2.3. 전류(轉流) 회로

위의 문제들을 전류 회로를 도입하여 해결하기로 한다. 전류 회로는 전류(轉流)로 생기는 손실을 줄이고 트랜지스터 양단의 전류 캐패시터는 턴 오프시의 전압의 불평형을 줄여준다.

1) 턴 온

트랜지스터 T_R 이 먼저 턴 온 되었다 하면 양단에 전압 강하가 일어나고 다른 트랜지스터 양단의 전압은 대략 E/n 이 된다. T_R 양단의 전압 강하는 전류 회로의 인덕터로 전이(轉移)되는데 이 인덕터가 dI/dt 를 효율적으로 제한할 수 있다면 문제가 발생하지 않는다. 반대로 인덕터를 통하여 흐르는 전류가 무시할 수 있을 정도를 넘는다면 캐패시터는 과충전되어 V_{CE} 값이 증가한다. 즉 전류 회로의 인덕터와 캐패시터의 값이 크면 다른 트랜지스터 양단의 전압 상승을 줄일 수 있다. 결론적으로 전류 회로의 인덕터는 포화 가능하여 정격 전류 이하를 훌릴 수 있어야 한다(그림 3).

BJT를 이용한 고전압 펄서터

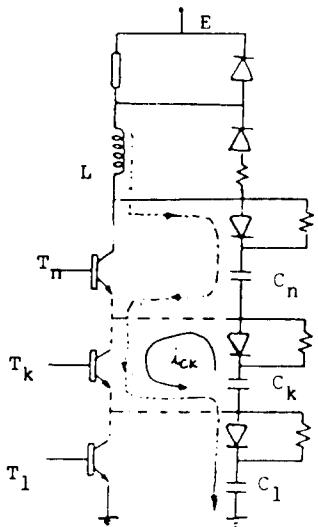


그림 3. 전류 회로에서의 턴 온.

Fig. 3. Turn-on situation with free-wheeling circuit.

2) 턴 오프

트랜지스터에 턴 오프 신호가 보내지면 트랜지스터의 저장 시간(ts) 동안은 아무 일도 일어나지 않는다. 지금 T_R 가 포화상태를 벗어나려 한다면 각 트랜지스터마다 저장 시간이 차이가 있어 얼마간의 지연 후에 다른 트랜지스터가 턴 오프가 된다. 이때 이미 충전되어 있던 캐패시터 C_R 가 양단 전압에 영향을 미친다. 이러한 위험을 없애기 위해서는 V_{CEK} 가 V_{CEO} 보다 작아야 하고 이것은 캐패시터 C_R 값을 충분히 크게하면 만족될 수 있다. 그러나 캐패시터의 값이 커지면 손실이 증가하고 settling time 또한 길어지게 된다. 이 방법은 주파수가 낮은 경우에는 합당하지만 트랜지스터 사용의 장점인 높은 주파수에서의 이용에 배치된다(그림4). 이 문제는 다음 두 가지 경우를 만족하는 가변 캐패시터를 가장하면 해결할 수 있다.

- 저장 시간 동안에 값이 매우 큰 캐패시터
- 전류 끌 부분에서는 정상 값

즉 전류 회로의 채용은 턴 언시의 문제를 해결할 수 있지만 턴 오프시에는 가변 캐패시터가 필요하다.

3) 베이스 전류의 문제

직렬로 연결된 트랜지스터의 하부로 내려갈 수

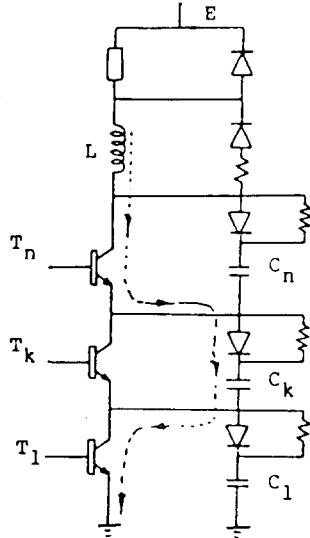


그림 4. 전류 회로에서의 턴 오프.

Fig. 4. Turn-off situation with free-wheeling circuit.

록 콜렉터에 흐르는 전류가 증가한다. 즉 각 트랜지스터의 콜렉터-에미터에는 부하 전류와 바로 상단에 위치한 트랜지스터의 베이스 전류의 합이 되는 값이 흐른다. 하단에 위치한 트랜지스터에는 원래 필요한 정격보다 큰 전류가 흐르게 되어 트랜지스터의 수를 임의로 늘릴 수는 없다. 이것은 다알링톤 회로를 구성하여 베이스 전류의 영향을 줄일 수 있다.

3. 턴 오프의 최적화

턴 온 시의 문제는 전류 회로를 이용하여 해결할 수 있으나 턴 오프시에는 일반적인 전류 회로의 채용으로 만족되지 않는다. 특히 트랜지스터의 저장 시간이 길면 길수록 문제는 더욱 심각해 진다. 트랜지스터의 양단 전압의 평형과 턴 오프 시간에 대해 다시 정리하면

- 각 트랜지스터 양단의 전압을 평형으로 만들기 위해서는 캐패시터의 용량을 트게하면 되지만 이것은 V_{CE} 의 변화를 느리게 하고 모든 트랜지스터가 포화상태를 벗어나는 것을 보장 하려면 턴 오프 시간이 길어진다.
- 각 트랜지스터의 턴 오프 시간을 가능하면 짧

게한다.

- 저장 시간 동안 가장 느리게 변하는 트랜지스터에 맞추어 V_{CE} 를 조정한다.

이를 위해 턴 오프를 두 단계로 시행한다. 즉 처음 단계에서는 모든 트랜지스터를 포화 상태에서 벗어나게 하고 다음에 실질적인 턴 오프를 행한다.

1) 턴 오프의 가속

턴 오프를 가속시키기 위해서는 트랜지스터의 저장 시간을 줄여 각 트랜지스터 간의 저장 시간의 차이를 줄이면 된다. 트랜지스터의 저장 시간은 베이스의 역전류에 의존하므로 이 값을 크게하여 저장 시간을 줄일 수 있다.

2) 두 단계의 턴 오프

우선 모든 베이스에 역전류를 흘린다. T_R 가 먼저 포화 상태를 벗어나 다른 트랜지스터들이 포화 상태를 벗어날 때까지 그 상태를 유지한다. 트랜지스터가 포화 상태를 벗어나면 턴 오프 신호를 보내는 순간 턴 오프가 이루어진다. T_R 이 포화 상태를 벗어나는 순간부터 각 트랜지스터의 V_{CE} 를 관찰하여 모든 트랜지스터가 포화상태를 벗어난 것을 확인한 후에 두 번째의 턴 오프 신호를 T_R 에게 보낸다. T_R 는 마치 master로 작동하여 다른 트랜지스터(slaves)를 턴 오프하게 된다. 이때 모든 트랜지스터가 포화 상태를 벗어나지 못했다면 전압 분산이 비대칭이 되어 위험한 상태에 이르게 된다.

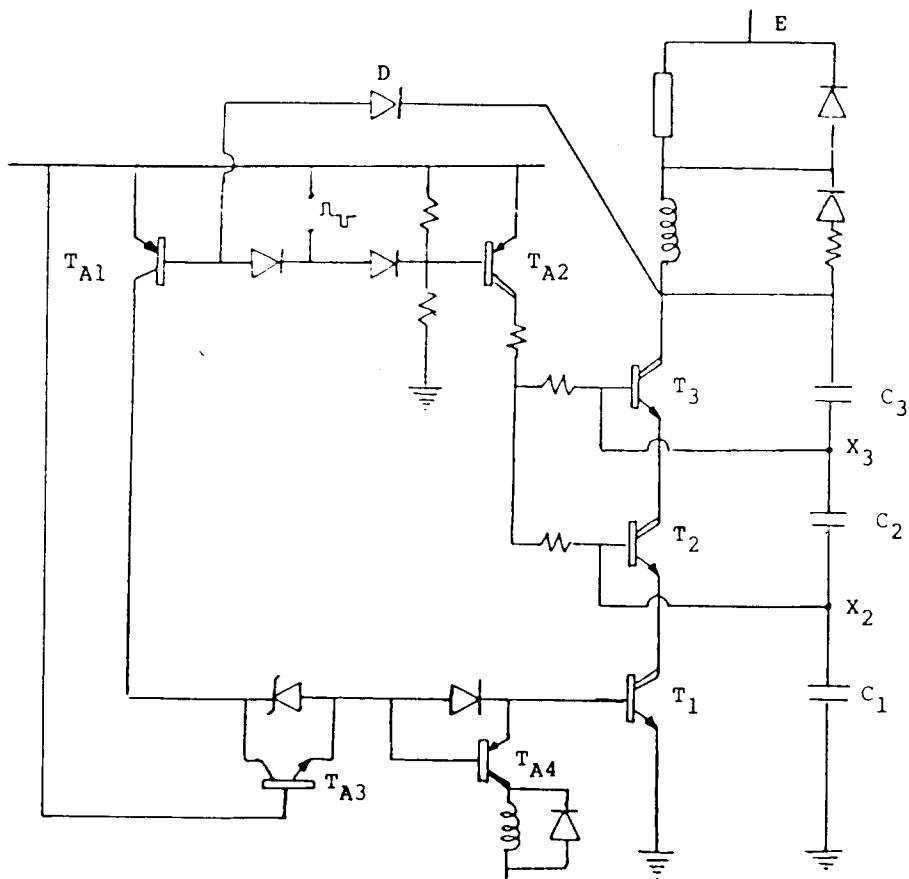


그림 5. 트랜지스터 3개의 직렬 연결

Fig. 5. Basic circuit of 3-transistor in series.

4. 트랜지스터 3개의 직렬 연결에 대한 고찰

위에서 기술한 내용을 이용하여 3개의 트랜지스터 직렬 회로에 대해 고찰한다(그림5). 여기서 베이스 전류의 영향을 줄이기 위하여 다알링톤 회로를 구성하였다.

1) 턴 온

트랜지스터를 턴 온 시키기 위해 T_{A1} 과 T_{A3} (auxiliary)에 펄스를 보낸다. 턴 온 바로 직전에 X_2 (T_2 의 베이스)의 포텐셜은 $E/3$ 이고 T_1 이 턴 온 되면 V_{BE2} 는 0보다 커져 T_2 가 턴 온된다. 턴 온 된 트랜지스터의 전압 강하는 바로 위에 있는 트랜지스터를 턴 온 시킨다. 여기서 다이오드 D가 T_{A1} 과 T_{A3} 의 도통 상태를 유지시킨다.

2) 턴 오프

T_{A2} 와 T_{A3} 를 턴 오프할 펄스 신호를 보내면 T_2 와 T_3 의 전원 공급이 끊어지고 T_{A4} 를 통하여 베이스 역전류를 흘르게 한다. T_2 가 먼저 포화 상태를 벗어나면 V_{CE2} 는 증가한다. 이 전압은 커패시터 C_2 에 나타나고 이 커패시터에 전류가 흐르게 된다. 다른 트랜지스터는 아직 포화 상태에서 벗어나지 못했으므로 전류는 C_2 에만 흐른다. 이 전류는 T_2 의 베이스에 흐르고 도통 상태를 연장하게 된다. 이것 은 T_2 바로 위에 위치한 T_3 의 베이스로부터 흐르게 되는데 이 전류는 T_3 가 포화 상태에서 벗어나는

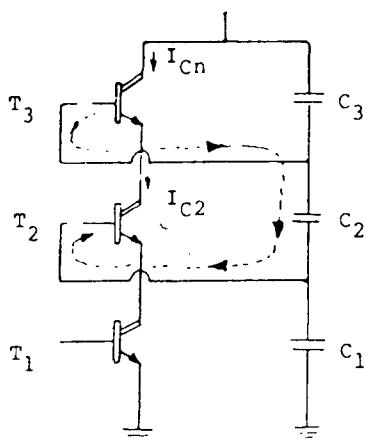


그림 6. 베이스 전류의 영향

Fig. 6. Influence of the base current

것을 가속시키고 T_3 는 기다리는 상태가 된다(그림 6).

모든 트랜지스터가 포화 상태를 벗어나면 다음 단계의 턴 오프 신호를 보낸다. 이때 T_3 의 콜렉터 전압이 증가하고 이것이 어떤 값에 도달하면 도통 상태에 있던 다이오드 D가 턴 오프되어 실질적인 턴 오프 신호가 master 트랜지스터 T_1 에 보내진다 (T_{A1} 턴 오프, T_{A4} 턴 온). 이때 트랜지스터가 포화 상태를 벗어나는 시간과 T_1 의 베이스에 역전류를 흘리는 시간 사이의 지연이 일어나게 된다. 이 지연 시간 동안 V_{CE} 는 전압분산의 불평형을 막는 방향으로 매우 느리게 변하게 되어 턴 오프 시간을 연장시키는 결과가 된다. 이 문제는 커패시터와 트랜지스터 사이에 제너 다이오드를 끼워 넣음으로서 해결할 수 있다(그림7). 제너 다이오드에 V_Z 의 전압이 걸리고 즉시 트랜지스터의 상태를 검사하게 된다. T_2 가 포화상태를 벗어나면 콜렉터 단자의 포텐셜이 에미터 단자보다 올라가게 되고 콜렉터 전류는 부하 전류이므로 T_2 의 베이스에 역전류가 흘러야 한다. 이 전류는 X_2 의 전압이 제너 다이오드를 턴 온 시킬 수 있을 때까지 C_1 과 C_2 를 충전시킨다. Z_2 가 도통하면 C_2 의 전압 증가가 지연되고 따라서 V_{CE2} 의 증가도 지연되어 턴 오프 지연을 감소시킨다.

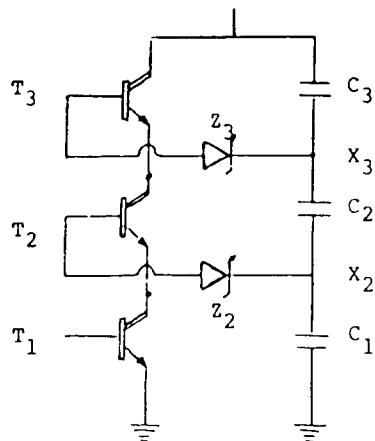


그림 7. 제너 다이오드에 의한 트랜지스터의 상태 검사

Fig. 7. Detection of the transistor state by zener diode.

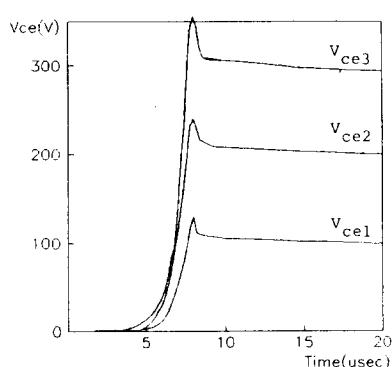


그림 8. 턴 오프시의 전압 균형

Fig. 8. Voltage balancing at the instant of turn-off($V_L = 300$ V, $I_L = 10$ A)

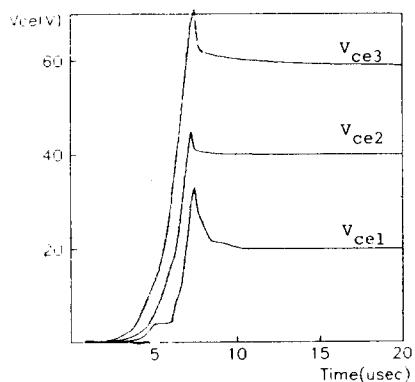


그림 9. 턴 오프시의 전압 균형

Fig. 9. Voltage balance at the instant of turn-off($V_L = 60$ V, $I_L = 2$ A)

3) 실험 결과

위에서 고찰한 이론을 증명하기 위해 트랜지스터 3개를 이용한 초퍼 회로를 만든다.

정격 전압 : 300 V

정격 전류 : 10 A

또한 사용된 트랜지스터의 정격은 다음과 같다

(Motorola MJE 10015).

정격 전압 : 200 V

정격 전류 : 50 A

실험은 부하 전류 10 A($V_L = 300$ V)와 2A($V_L = 60$ V)에 대하여 행하고 턴 오프시의 전압 분산을 관찰하였다(사진 1,2,3,4).

5. 결 론

본 연구에서는 대용량 전력 전자 분야에서 트랜지스터의 채용 가능성을 제시하였다. 트랜지스터 3개를 직렬 연결한 결과 원하던 전압 분산이 잘 되어짐을 볼 수 있다. 그러나 트랜지스터의 수가 증가할수록 전체에 대한 해석은 매우 복잡하여 회로를 바꾸지 않고서는 실현 불가능할 것이다. 대용량 트랜지스터 제조기술의 향상과 더불어 산업 현장에서 광범위하게 응용될 것이 기대된다.

참 고 문 헌

- 1) Foch, Arches, Roux and Hsu, "A new technique for series connection of power transistors in high voltage", Proceeding PCI, 1981.
- 2) W. Hettershcheid, "Base circuit design for high voltage switching transistors in power converters", Power Conversion International(PCI), Sept/Oct, 1980.
- 3) K. Rischmueller, "High voltage transistor chopping", Technical information n 13 Thomson CSF.
- 4) Arches, Foch and Escaut, "Un convertisseur continu-continu basse tension a transistor destine a etre alimente par les reseaux 380 V redresses", EAI n246, pp13-18, jan, 1978
- 5) Foch and Roux, "Realisation d'un hacheur a CC pour reseaux 380 V redresses", EAI, Dec, 1977